

1.

a) Kännetecknet på att det å ena sidan är en **Graykod** är att kodorden för två närliggande siffror bara skiljer sig åt i en position och

kännetecknet på att det är en **Excess-3 kod** är att kodordet för siffran 0 ej är 0000 utan förskjutet tre steg så att det i Graykoden blir 0010.

b) Antalet element (heltal) i området 0 t o m 9999 är 10^4 . För att koda dem binärt krävs n_2 binära siffror där det gäller att $2^{n_2} \geq 10^4$, dvs $n_2 \cdot \log 2 \geq 4$.

Man kan genom huvudräkning bestämma n_2 på följande sätt. En digitaltekniker vet att $2^{10} = 1024$ och att $8 \cdot 1024 < 10^4 < 16 \cdot 1024$. Således krävs att

$$2^{n_2} = 16 \cdot 1024 = 2^4 \cdot 10^4 = 2^{14}$$

dvs $n_2 = 14$

c) Följande söks: $(1011\ 0011.1100\ 1101)_{2421} = (d_1 d_0, d_1 d_2)_{10}$

2421-talet består av binärkodade decimala siffror. Avkodning sker på följande sätt

$$d_1 = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 5$$

$$d_0 = 0 \cdot 2 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3$$

$$d_{-1} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$$

$$d_{-2} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 7$$

Talet är $(d_1 d_0, d_1 d_2)_{10} = (53, 67)_{10}$

d) Subtraktionen A-T med talen W och V så görs på följande sätt, se Bilaga 2:

$$\begin{array}{r} 1010 \\ + 11110111 \\ \hline 11000010 \end{array}$$

Således är W ett negativt tal, vars belopp får genom 2-komplementering $W = (-00110110)_2 = -54$

och

V ett positivt tal, vars belopp fås genom 1-komplementering av V_{1k}
 $V = (+00001000)_2 = +8$


2. Funktionsbeskrivning

via funktionstabell

	w	x	y	z	f
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Lösning/förenkling

via Karnaughdiagram

 

Ur Karnaughdiagrammet ställs följande uttryck upp:


$$f = w'x + w'y + wx'y' + x'yz' = w'(x+y) + w(x+y)' + y(x+z)' \quad (1)$$

eller


$$f = w'x + w'y + wx'y' + wx'z' = w'(x+y) + wx'(yz)' = w'(x+y) + (w' + x)(yz)' = w'(x+y) + (w' + x + yz)' \quad (2)$$

Realisering

 - med inverterare, OCH- och ELLER-grindar realiseras nätet enklast med uttrycket (2)



 - med NAND-grindar realiseras nätet enklast också med uttrycket (2)



3. 1-till-8 avkodare är ju en mintermsavkodare. f_0 och f_1 indikerar om vissa mintermer är "1". Detta kan sammanfattas i funktionstabell

term	x	y	z	f_0	f_1
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

- a) Ur figuren och tabellen erhålles $f_0 = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$
 $f_1 = x'yz + xy'z + xyz' + xyz$
- b) Funktionen ser man bäst i funktionstabellen. Där ser man att f_0 och f_1 är samma funktioner som summansiffran s_{ut} hos en heladderare där y och z är inkommande talsiffror samt x inkommande minnessiffran c_{in} .

4. a) Synkront sekvensnät
 b) Tillstånds- och utsignalstabellen

Ur kopplingen kan vi teckna de Booleska uttrycken för q_1^+ , q_0^+ och u:


$$q_1^+ = x_2'x_1x_0'q_0$$

$$q_0^+ = x_2'x_1x_0$$

$$u = (x_2x_1'x_0'q_1)'$$

Tillstånd	Insign	Nästa tillst	Utsign	
	q_1q_0	$x_2x_1x_0$	$q_1^+q_0^+$	u
τ_0	0 0	0 1 0	0 0	1
		0 1 1	0 1	1
		1 0 0	0 0	1
		övr	0 0	1
τ_1	0 1	0 1 0	1 0	1
		0 1 1	0 1	1
		1 0 0	0 0	1
		övr	0 0	1
τ_2	1 0	0 1 0	0 0	1
		0 1 1	0 1	1
		1 0 0	0 0	0
		övr	0 0	1
τ_3	1 1	0 1 0	1 0	1
		0 1 1	0 1	1
		1 0 0	0 0	0
		övr	0 0	1

c) Funktionsbeskrivning i ASM-plan

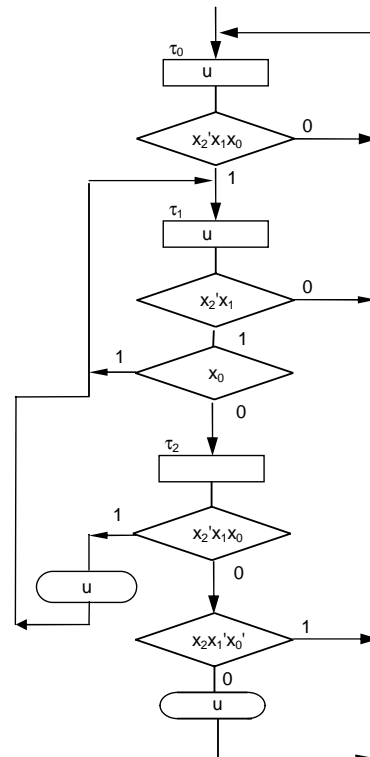

5. a)


Klock-cykel	OE _A	OE _B	OE _R	OE _{CC}	LD _A	LD _B	LD _T	LD _R	LD _{CC}	g ₂	g ₁	g ₀	ALU-funktion	U bin	RTN-beskr
1								1					0000	00000000	00H → R
2			1					1				01	1000	00000001	R+1 → R
3			1					1				01	1011	00000011	2R + 1 → R
4			1					1					1011	00000110	2R → R
5			1				1						-	-	R → T
6		1						1	1				0111	b ₇ b ₆ b ₅ b ₄ b ₃ b ₂ 'b ₁ 'b ₀	A ⊕ T → R flaggor → CC
7			1			1							-	-	R → A

b) Operationen innebär att bitarna nr 1 och 2 av B-registret inverteras, med motsvarande flaggsättning.

6. a) Till höger ges den rätta ASM-planen. Teknologernas ASM-plan har två fel.

- De har missat att **MA** i andra tillståndet pekar på den byte som **innehåller adressen** till operanden som skall skiftas. **MA** pekar således inte på operanden.
- De har också missat att ladda flaggregistret med de flaggvärden som inkrementeringen resulterar i.

 b) Teknologerna beskriver en instruktion som ej påverkar vare sig processorns interna tillstånd eller dataarean i minnet utan den inkrementerar ("förstör") den i instruktionen ingående adressen.



7. a) LDX #D2E0 8E D2 E0

CMPD #0 10 83 00 00

BEQ L1 27 06

ADDD ,X E3 84

STD 10,X ED 0A

b) LDX #A1C0 omedelbar (immediate)

LDD ,X register indirekt

BEQ L1 PC-relativ

ASLB inherent

STD 10,X register-relativ

c) LDX #A1C0 *

LDD ,X *hämta 16-bitars värde w

CMPD #0 *

BEQ L1 *om w=0 gå till L1

ASLB *multiplicera w med 2

ROLA *

ASLB *multiplicera 2w med 2

ROLA *


ADDD ,X *addera w till 4w, dvs bilda 5w

L1 STD 10,X *lagra 5w på 10 adresser längre fram

dvs instruktionssekvensen hämtar ett operandvärde w och multiplicerar det med 5.

d) Man löper då risken att få "overflow" om w är för stort

8. Maskinoberoende flödesplan

 

Assemblerprogram	Operer	Modi	Kommentarer
MVCHK	PSHS	B,CC	*spara antal mätvärden i serien *och CC
	CLR	,-S	*räknare för värden > GRVRDE *på TOS nollställs
	L0	DECB	*förbered pekaravstånd
	CMPA	B,X	*jämför gränsvärdet med mätvärde *i serien, bakifrån, stegvis
	BHS	L1	*om mätvärdet större än gränsvärdet
	INC	,S	*öka räknare på TOS med 1
	L1	TSTB BNE	*undersök pekaravståndet *om > 0, jämför med nästa mätvärde
	PULS	A	*antal mätvärden > GRVRDE till A
	PULS	B,CC	*återställ i B antal mätvärden i serien *samt återställ CC

RTS