

- Följande belastningar kommer att anslutas till områdets nätstation:
 - En industri som representeras med en impedans $\underline{Z} = 10\angle 30^\circ \Omega/\text{fas}$.
 - En idrottsanläggning med effekt behovet max 25 kVA vid $\cos \varphi = 0,95$.
 - En symmetrisk trefas, Δ -kopplad belastning, $\underline{Z} = (18 - j6) \Omega$ i varje gren.

a) $\underline{I}_1 = ?; \underline{I}_2 = ?; \underline{I}_3 = ?; \underline{I}_{1+3} = ?; \underline{Z}_{ekv} = ?$; visardiagram

$$U = 400 \text{ V} \longrightarrow \underline{U}_{fa} = 230,94\angle 0^\circ \text{ - referens}$$

1. Industri: $\underline{Z} = 10\angle 30^\circ = (8,66 + j5,00) \Omega/\text{fas}$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_f}{\underline{Z}} = 23,09\angle -30^\circ = (20,00 - j11,55) \text{ A}$$

2. En idrottsanläggning: $S = 25 \text{ kVA}; \cos \varphi = 0,95 \Rightarrow \varphi = 18,19^\circ$


$$\underline{I}_2 = 36,08\angle -18,19^\circ = (34,28 - j11,26) \text{ A}$$

3. En belastning: $\underline{Z}_\Delta = 18 - j6 \Omega \Rightarrow \underline{Z}_y = 6 - j2 = 6,32\angle -18,43^\circ \Omega/\text{fas}$

$$\underline{I}_3 = 36,67\angle 18,43^\circ = (34,79 + j11,59) \text{ A}$$

$$\underline{I}_{1+3} = 89,77\angle -7,18^\circ = (89,07 - j11,22) \text{ A}$$
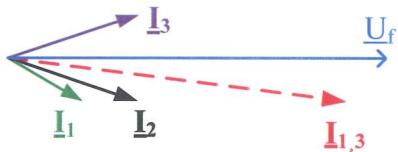
$$\underline{Z}_{ekv} = \frac{\underline{U}_f}{\underline{I}} = 2,58\angle 7,18^\circ = (2,56 + j0,32) \Omega/\text{fas}$$



b) $S = ?; P = ?; Q = ?; \cos \varphi = ?$; lastens karaktär ?

$$\underline{S} = 3 \cdot \underline{U}_f \underline{I}^* = 62463,8\angle 7,18^\circ = (61974 + j7807) \text{ VA}$$

$$P = 61,97 \text{ kW}$$

$$Q = 7,81 \text{ kVar ind. } \cos \varphi = 0,992$$

2. Vid kortslutningsprovet kortsluter man transformatorn
nedspänningssidan medan uppspänningssidan mäter
med märkström. Spänningen, som regleras, är
mycket lägre än märkspänningen. Med hjälp av
uppmätta U_k , I_k och P_k räknar man fram trefas
 Z_k ; R_k och X_k (R_{Fe} och X_m - försummas vid ksl-prov).

$$S_n = 1250 \text{ kVA} \quad 10500/400 \text{ V} \quad x_k = 5,8\% \quad r_k = 1,2\%$$

$$Z_{bes} = \frac{U^2}{S_n} = \frac{10500^2}{1250 \cdot 10^3} = 88,2 \Omega/\text{fes}$$

$$Z_k = 0,058 \cdot 88,2 = 5,12 \Omega/\text{fes}$$

$$R_k = 0,012 \cdot 88,2 = 1,06 \Omega/\text{fes}$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = 5,0 \Omega/\text{fes}$$

$$\underline{\underline{I_k}} = I_{nn} = \frac{1250 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 10,5 \cdot 10^3} = \underline{\underline{68,73 \text{ A}}}$$

$$U_{fk} = Z_k I_k = 351,91 \text{ V} \Rightarrow \underline{\underline{U_k = 609,5 \text{ V}}}$$

$$\cos \varphi_k = \frac{R_k}{Z_k} = 0,207$$

$$\underline{\underline{P_k = 3 \cdot U_{fk} \cdot I_k \cdot \cos \varphi_k = 15,02 \text{ kW}}}$$


3. En 3-fas AM

400V; 50Hz; 10,2A; 950 rpm; $\cos\varphi = 0,63$

$$R_s = 1 \Omega/\text{fas}; R_r' = 1,5 \Omega/\text{fas}; X_m = 29 \Omega/\text{fas}; X_{0s} = 3 \Omega/\text{fas}; X_{0r}' = 3 \Omega/\text{fas}$$

a) vid start $s=1 \Rightarrow |Z_r| \ll |X_m| \Rightarrow X_m$ - försummas


b)

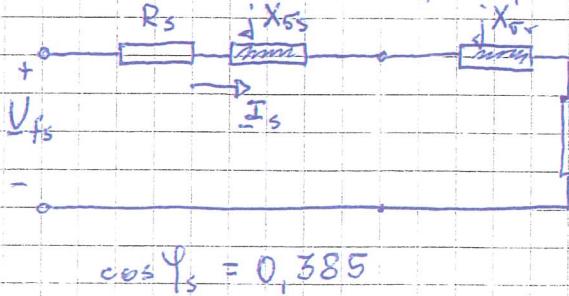

$$\cos\varphi_s = 0,385$$

$$\begin{aligned} I_s &= \frac{U_{fs}}{(R_s + R_r') + j(X_{0s} + X_{0r}')} = \\ &= \frac{\frac{400}{\sqrt{3}}[0^\circ]}{2,5 + j6,0} = 35,53[-67,38^\circ] \text{ A} \end{aligned}$$

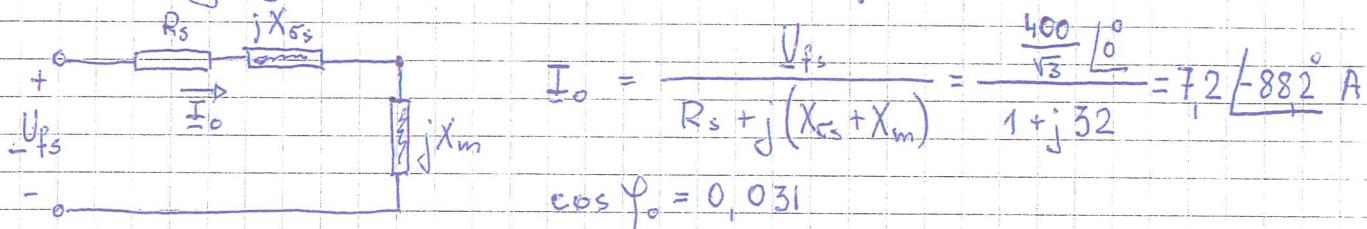vid tömning $s \approx 0$ ($n_s = 1000$ rpm) $\Rightarrow Z_r$ - försummas



$$\cos\varphi_o = 0,031$$

Polparatet: 3


c) 25 Hz $\Rightarrow U_{fs} = \frac{200}{\sqrt{3}}[0^\circ]$ V; $X_{ss} = 1,5 \Omega/\text{fas}$; $X_m = 14,5 \Omega/\text{fas}$

$$I_{025} = 7,2[-86,42^\circ] \text{ A} ; \cos\varphi_{025} = 0,062$$

75 Hz $\Rightarrow U_{fs} = \frac{400}{\sqrt{3}}[0^\circ]$ V; $X_{ss} = 4,5 \Omega/\text{fas}$; $X_m = 43,5 \Omega/\text{fas}$

$$I_{075} = 4,8[-88,81^\circ] \text{ A} ; \cos\varphi_{075} = 0,021$$

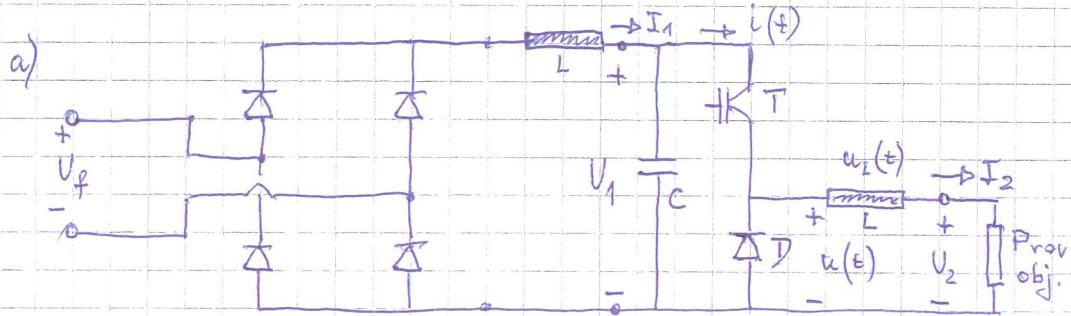a) En enfasig helvågsdiadlikvitare ; en en-kvadrant LS-omvirkstare



$$U_f = 230 \text{ V} ; U_2 = 120 \text{ V} ; I_2 = 6 \text{ A} ; f_{sw} = 100 \text{ kHz}$$

$$b) t_p = ?$$

$$V_1 = \frac{1}{\pi} \sqrt{2} U_f \sin \omega t \approx 0,9 U_f = 207 \text{ V}$$


$$\frac{U_2}{V_1} = \frac{t_p}{T} ; T = \frac{1}{f_{sw}} = 10 \mu\text{s} ; t_p = 5,8 \mu\text{s}$$

c)

$$u_2(t) = u(t) - U_2$$

$u_2(t) \text{ [V]}$

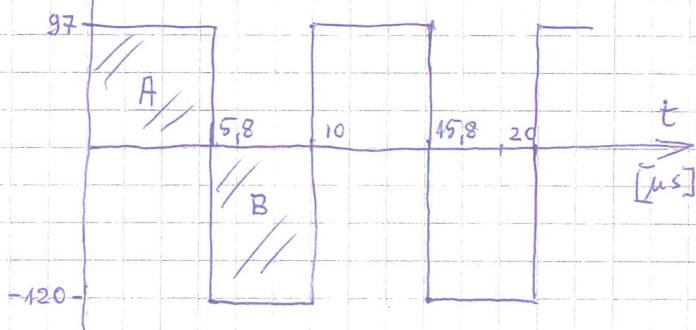
$$u_2(t) = \begin{cases} 87 \text{ V} & 0 < t < t_p \\ -120 \text{ V} & t_p < t < T \end{cases}$$



Medelvärdet av u_2 skall vara noll $\Rightarrow A = B$

$$d) i(t) = ? ; I_1 = ?$$


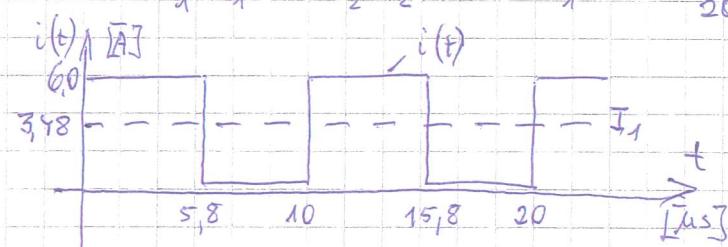
$$I_1 V_1 = I_2 U_2 \Rightarrow I_1 = 6 \frac{120}{207} = 3,48 \text{ A}$$



$$i(t) = \begin{cases} 6 \text{ A} & 0 < t < t_p \\ 0 \text{ A} & t_p < t < T \end{cases}$$

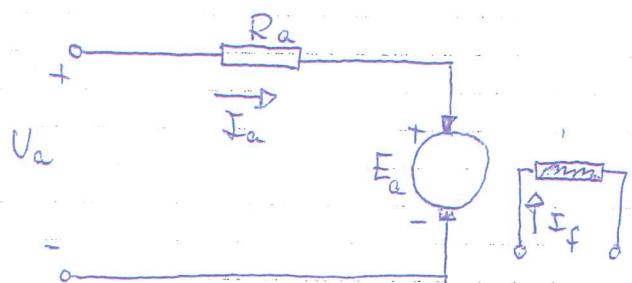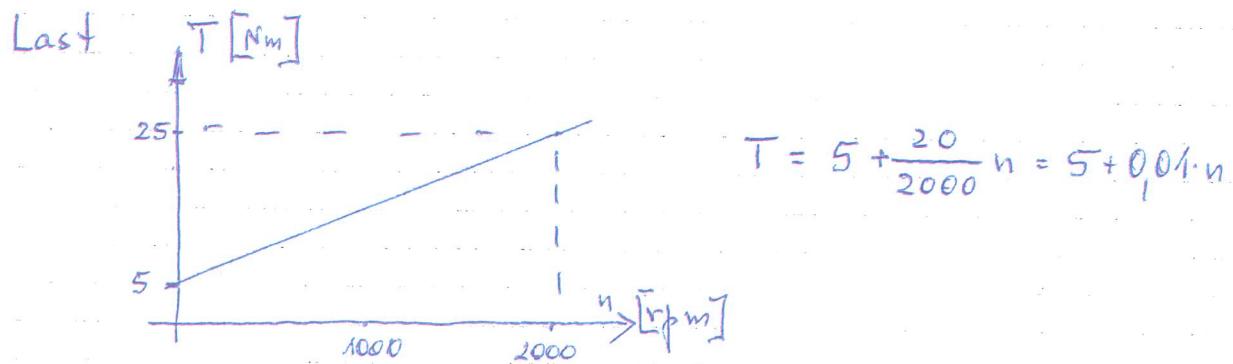5. LM-separatmengen.

$$P_n = 4,5 \text{ kW}; n_n = 1445 \text{ rpm}; V_{au} = 260 \text{ V}; I_{an} = 23,4 \text{ A}; I_{fn} = 1,89 \text{ A}$$



a) $V_a = ?$ vid $n = 1300$ rpm

$$V_a = E_a + R_a I_a = k I_f \omega + R_a \frac{T}{k I_f}$$

k kan räknas fram med hjälp av villkor vid märkdrift:


$$E_{an} = V_{au} - R_a I_{an} = 260 - 2,89 \cdot 23,4 = 192,37 \text{ V}$$

$$k = \frac{E_{an}}{I_{fn} \omega_{an}} = \frac{192,37}{1,89 \frac{2\pi}{60} \cdot 1445} = 0,673$$

$$T = 5 + 0,01 \cdot 1300 = 18 \text{ Nm}$$

$$\underline{\underline{U_a = 0,673 \cdot 1,89 \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot 1300 + 2,89 \frac{18}{0,673 \cdot 1,89} = 214,06 \text{ V}}}$$

6.

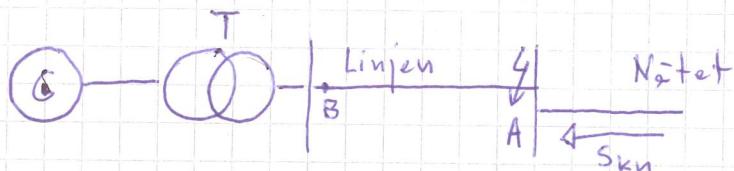

$$I_k = ? \quad I_s = ?$$

Berechnung enl. metoden delkortslutningseffekter:

Generator: $S_n = 20 \text{ MVA}$; $U_n = 10 \text{ kV}$; $x_d = 22\%$

$$S_{KG} = \frac{S_n}{x_d} = \frac{20}{0,22} = 90,9 \text{ MVA}$$

Trafo: $S_n = 25 \text{ MVA} \cdot 10/220 \text{ kV}$; $x_k = 10\%$

$$S_{KT} = \frac{S_n}{x_k} = \frac{25}{0,10} = 250 \text{ MVA}$$

Linjen: 200 km ; $x_l = 0,4 \Omega/\text{fas, km}$; $U_n = 220 \text{ kV}$

$$\text{fö r } 200 \text{ km: } X_l = 200 \cdot 0,4 = 80 \Omega/\text{fas}$$

$$S_{KL} = \frac{U^2}{X_l} = \frac{(220 \cdot 10^3)^2}{80} = 605 \text{ MVA}$$

Nätet: $S_{kn} = 2000 \text{ MVA} = S_{knäger}$

$$S_{KB} = \frac{S_{KG} \cdot S_{KT}}{S_{KG} + S_{KT}} = \frac{90,9 \cdot 250}{90,9 + 250} = 66,66 \text{ MVA}$$

$$S_{KA} \text{ från vänster: } S_{KAV} = \frac{66,66 \cdot 605}{66,66 + 605} = 60,04 \text{ MVA}$$

$$S_{KA} = S_{KAV} + S_{KAH} = 2000 + 60,04 = 2060,04 \text{ MVA}$$

$$I_k = \frac{S_k}{\sqrt{3} \cdot U_A} = \frac{2060,04 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 10^3} = \underline{\underline{5406 \text{ A}}}$$

$$I_s = 2,55 \cdot I_k = \underline{\underline{13,79 \text{ kA}}}$$