

**E&S A 21D. Tentamen i Elektriska kretsar och
signaler del A för D2,
kurskod EMI 190, Inst.f.elektrontemagnetik,
torsdagen den 21/8 2003 kl 8.45-12.45, hus M**

**Tillåtna
hjälpmedel**

Tabeller (t.ex Physics Handbook, Tefyma, Beta)
Formelsamling Elektriska kretsar, valfri kalkylator (ej dator), Egna handskriva anteckningar på ett dubbelsidigt A4-blad

Förfrågningar:

tel ankn 1581 Eva Palmberg

Lösningar:

anslås på hemsidan

Resultatet

anslås senast den 2/9

Granskning

sker tisdag 2/9, onsdag 3/9 kl 12-13

i mitt rum 2540 (bottenvåningen på Elteknik)

eller enl. överenskommelse på tel/epost

Betygsgränser


3:a ≥ 20 p, 4:a ≥ 30 p, 5:a ≥ 40 p. Max 10p/uppgift.

Kom ihåg!


Tydliga figurer, Referensriktningar,

Dimensionskontroll, Motiveringar

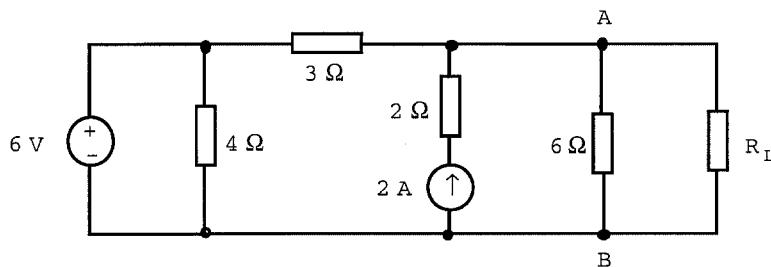
1. **a/** Bestäm en ekvivalent tvåpol till punkterna AB!
- b/** För vilket värde på R_L får man maximal effekt i resistansen R_L ?
- c/** Beräkna också denna maximala effekt P_{max} !



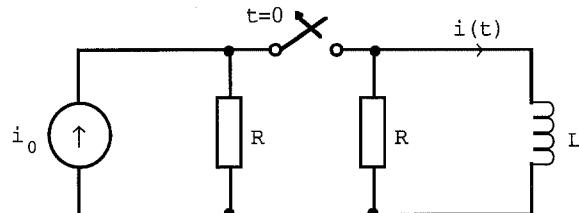2. Stationärtillstånd råder vid $t=0$, då kontakten öppnas. Beräkna strömmen $i(t)$ för $t \geq 0$!




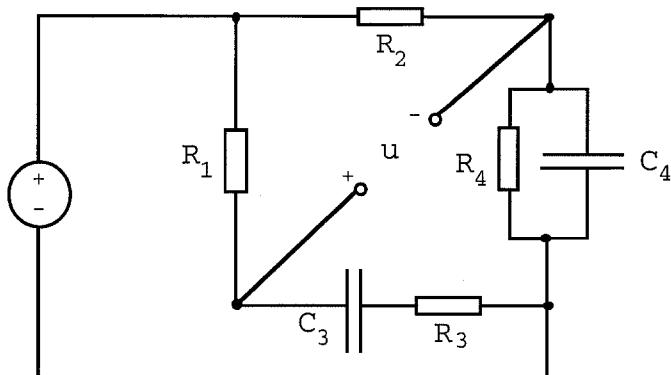3. Vid vilken vinkelfrekvens ω är växelströmsbryggan i balans, dvs spänningen $u = 0$? Bestäm också kvoten R_1/R_2 vid balans!



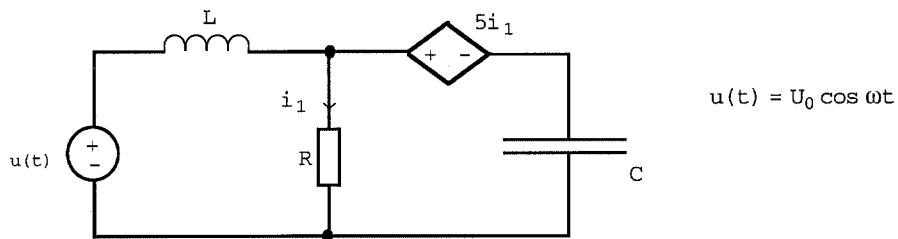4. Hur stor komplex effekt S och medeleffekt P levererar spänningskällan u ?

$$\omega = 10^4 \text{ rad/s}, L = 1 \text{ mH}, R = 10 \Omega, C = 20 \mu\text{F}.$$



5. a/ Antag att operationsförstärkaren är ideal. Beräkna u_{ut}/u_{in} och strömmen i_o !

b/ Kolla sedan för $u_{in} = 2 \text{ V}$, om dessa båda krav för att förstärkaren ska arbeta inom sitt linjära område är uppfyllda: $|u_{ut}| \leq u_{mätning} = 14 \text{ V}$ och $|i_o| \leq i_{mätning} = 2 \text{ mA}$!

