

Lösningar elektronik aug 2016

1a Kondensatorn har även induktans och resistans.

1b filter: stabil kapacitans, små förlusder


Koppling: Låg impedans över stort frekvensområde.

1c Diod: Likriktning

Z-diod: Spänningsstabilisering

$$1d. T_j - T_a = P_f \cdot \Theta_{ja} \Rightarrow 150^\circ C - T_a = 1W \cdot 62,5^\circ C/W \Rightarrow$$

$$T_a = 87,5^\circ C$$

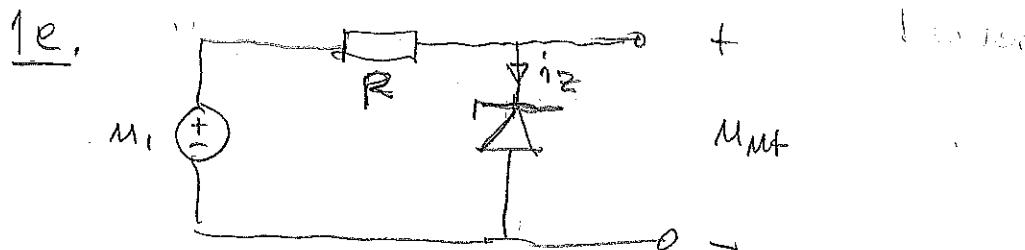


$$\text{Stabil } M_{\text{ut}} \Leftrightarrow i_Z \geq 0 \Rightarrow u_i \geq E_z = \underline{10V}$$

$$M_{\text{utmax}} \text{ ges av } i_Z \leq \frac{P_z}{E_z} = \frac{0,5W}{10V} = 50mA \Rightarrow$$

$$M_{\text{utmax}} = E_z + R \cdot i_{z_{\text{max}}} = 10V + 100\Omega \cdot 50mA = \underline{15V}$$

1F.

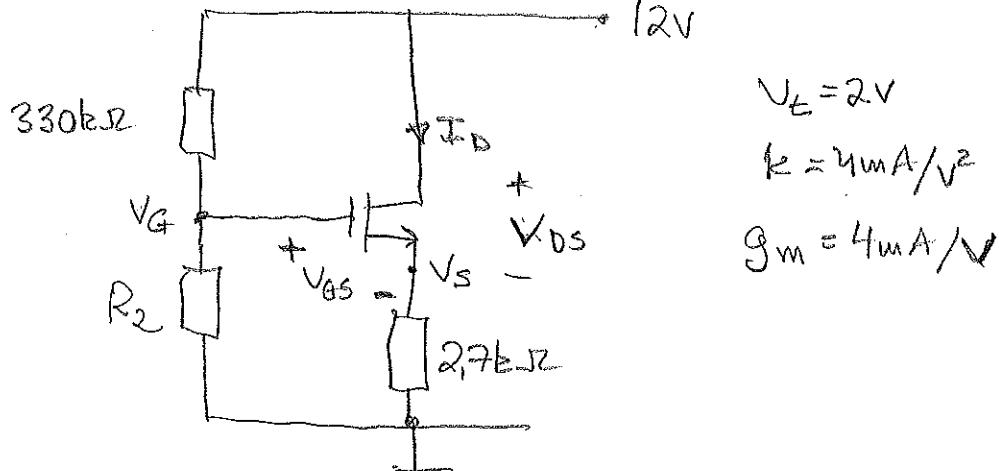

$$g_m = \sqrt{2kI_D} \Rightarrow I_D = \frac{g_m^2}{2k} = \frac{(4\text{mA}/\text{V})^2}{2 \cdot 4\text{mA}/\text{V}^2} = 2\text{mA}$$

$$\Rightarrow V_S = 2.7\text{k}\Omega \cdot 2\text{mA} = 5.4\text{V}$$

$$2\text{mA} = \frac{4\text{mA}/\text{V}^2}{2} (V_{GS} - 2\text{V})^2 \Rightarrow$$

$$V_{GS} = \pm 1\text{V} + 2\text{V} = \begin{cases} 1\text{V} & (\text{strypt; ty } V_{GS} < V_T) \\ 3\text{V} & \end{cases}$$

$$V_{DS} = 12\text{V} - V_S = 6.6\text{V} > V_{GS} - V_T = 1\text{V} \Rightarrow$$


Strommaßnahad!

$$V_G = V_{GS} + V_S = 3\text{V} + 5.4\text{V} = 8.4\text{V}$$

$$V_G = \frac{R_2}{R_2 + 330k} \cdot 12\text{V} = 8.4\text{V} \Rightarrow$$

$$1 + \frac{330k}{R_2} = \frac{12\text{V}}{8.4\text{V}} \Rightarrow R_2 = 770\text{k}\Omega$$

2 (aug 2016) Småsignal schema

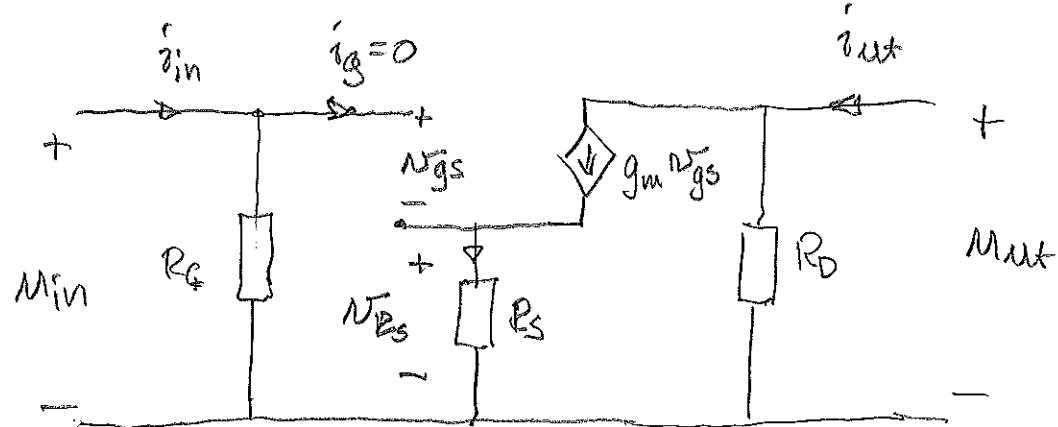

$$R_D = 1,2 \text{ k}\Omega \quad R_S = 200 \text{ }\mu\Omega \quad R_G = 560 \text{ k}\Omega \quad g_m = 7 \text{ mA/V}$$

$$R_{in} : R_{in} = \frac{M_{in}}{i_{in}} \Big|_{i_{out}=0} = \underline{\underline{R_G = 560 \text{ k}\Omega}}, \text{ ty } i_g = 0.$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{M_{out}}{M_{in}} \\ \frac{i_{out}}{i_{in}} \end{array} \right|_{i_{out}=0} \left. \begin{array}{l} M_{in} = N_{gs} + R_S \cdot g_m N_{gs} = (1 + g_m R_S) \cdot N_{gs} \\ M_{out} = - g_m R_D N_{gs} \end{array} \right\} \Rightarrow$$


$$\frac{M_{out}}{M_{in}} = - \frac{g_m R_D}{(1 + g_m R_S)} = \underline{\underline{-3,5 \text{ ggr}}}$$

$$R_{in} = \frac{M_{in}}{i_{in}} \Big|_{M_{in}=0} \quad M_{in} = 0 \Rightarrow N_{R_S} = - N_{gs}$$

$$\text{Men } N_{R_S} = g_m R_S \cdot N_{gs}, \text{ så } - N_{gs} = g_m R_S N_{gs} \Rightarrow$$

$$N_{gs} = 0 \Rightarrow i_{out} = \frac{M_{out}}{R_D} \Rightarrow \underline{\underline{R_{in} = R_D}}$$

3

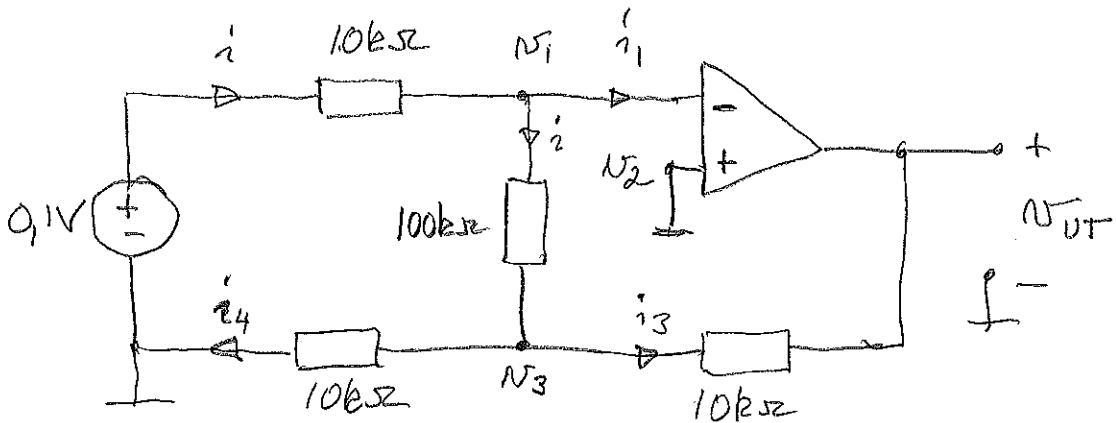

Ideal mottkopplad OP $\Rightarrow i_1 = 0, V_1 = V_2 = 0$

 R_{in}

$$i = \frac{0,1V - V_1}{10k} = \frac{0,1V - 0V}{10k} = 10\mu A$$

$$R_{in} = \frac{0,1V}{i} = \underline{\underline{10k\Omega}}$$

$$\underline{V_{out}} : V_{out} = V_3 - 10k\Omega \cdot i_3$$


$$V_3 = V_1 - 100k\Omega \cdot i = 0 - 100k\Omega \cdot 10\mu A = -1V$$

$$i_4 = \frac{V_3}{10k\Omega} = \frac{-1V}{10k\Omega} = -100\mu A$$


$$i_3 = i - i_4 = 10\mu A - (-100\mu A) = 110\mu A$$

$$\rightarrow V_{out} = -1V - 10k\Omega \cdot 110\mu A = \underline{\underline{-2,1V}}$$

4a

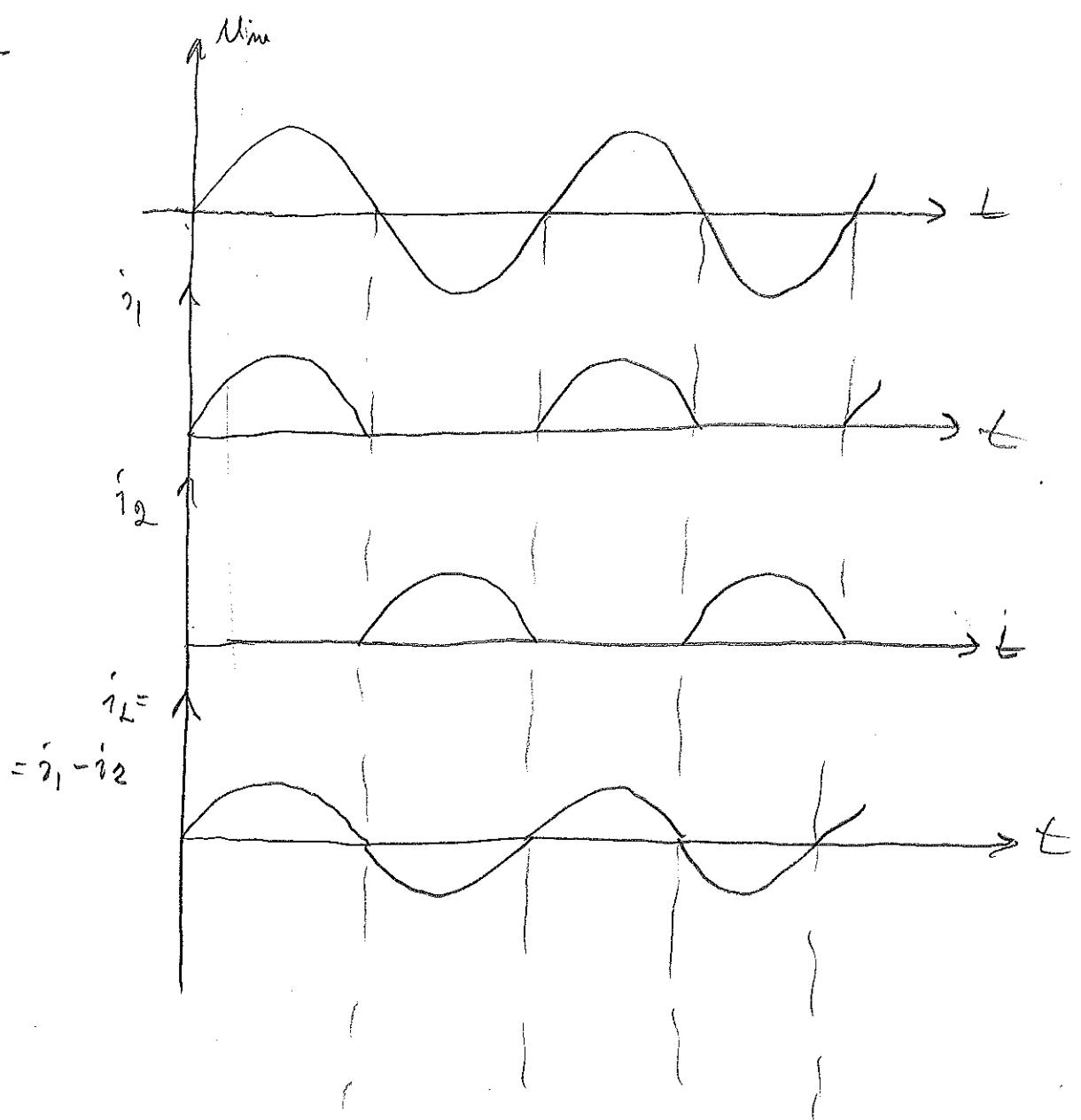

4b

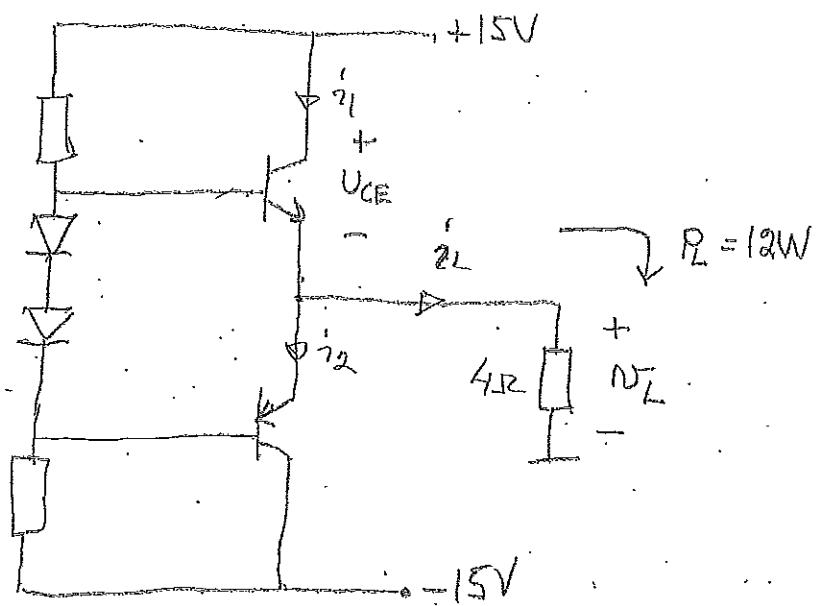

$$P_L = 4\Omega \cdot \frac{i_L^2}{2} \Rightarrow i_L = \sqrt{\frac{2 \cdot 12W}{4\Omega}} = \underline{2,45A}$$


$$\Rightarrow \hat{i}_1 = \underline{2,45A}$$

$$P_{in} = 2 \cdot 15V \cdot \frac{\hat{i}_1}{\pi} = 30V \cdot \frac{2,45A}{\pi} = \underline{23,39W} \Rightarrow$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{12W}{23,39W} = \underline{51,3\%}$$

$$P_{F, \text{transistor}} = \frac{P_{in} - P_L}{2} = \underline{5,70W}$$
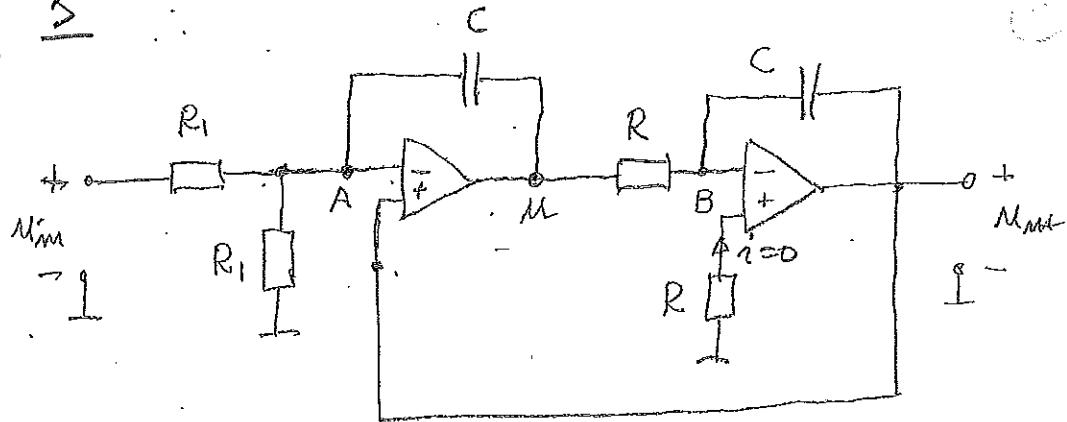
$$P_{L\max} = \frac{(\hat{N}_L)^2}{2 \cdot 4\Omega} = \frac{(15V)^2}{2 \cdot 4\Omega} = \underline{28,1W}$$



Ideala mottkopplade OP \Rightarrow

- instrumentar = 0
- läsa potential på ingångarna.

$$\Rightarrow \bar{U}_A = U_{M\text{ut}} , \quad \bar{U}_B = 0 .$$

Nodanalyse:

A $\frac{\bar{U}_A - U_{M\text{in}}}{R_1} + \frac{\bar{U}_A}{R_1} + \frac{\bar{U}_A - U}{1/SC} = 0 ; \quad \bar{U}_A = U_{M\text{ut}} \Rightarrow$
 $(2 + SR_1C) \cdot U_{M\text{ut}} = SR_1C \cdot U_{M\text{in}} + U_{M\text{in}} \quad (1)$

B $\frac{\bar{U}_B - U}{R} + \frac{\bar{U}_B - U_{M\text{ut}}}{1/SC} = 0 ; \quad \bar{U}_B = 0 \Rightarrow$
 $U = -SRC \cdot U_{M\text{ut}} \quad (2) ; \quad \text{sätt in i (1)}$

$$(2 + SRC) \cdot U_{M\text{ut}} = -S^2 R R_1 C^2 + U_{M\text{in}} \Rightarrow$$

$$\frac{U_{M\text{ut}}}{U_{M\text{in}}} = \frac{1}{S^2 R R_1 C^2 + SRC + 2} = \frac{1}{RR_1 C^2} \cdot \frac{1}{S^2 + \frac{1}{RC} S + \frac{2}{RR_1 C^2}}$$

Poler: $S^2 + \frac{1}{RC} S + \frac{2}{RR_1 C^2} = 0 \Rightarrow$

$$S = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4R^2 C^2} - \frac{2}{RR_1 C^2}}$$

Maximalt snabbt utan översväng \Rightarrow (6)

$$\frac{1}{4R^2C^2} = \frac{2}{RR_1C^2} \Rightarrow R_1 = 8R = \underline{\underline{80\text{k}\Omega}}$$

Då gäller att


$$\frac{M_{\text{ut}}}{M_{\text{in}}} = \frac{1}{RR_1C^2} \cdot \frac{1}{(s + \frac{1}{2RC})^2} = 56,6 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{(s + 10638)^2} = \\ = \frac{0,5}{(1 + \frac{s}{10638})^2}, \text{ Dubbelpol } s = -10638 \Rightarrow$$

$$\omega_{\text{TOT}}^u = 10638 \text{ rad/s} \cdot \sqrt{2\sqrt{2}-1} = 6847 \text{ rad/s} \Rightarrow$$

$$\text{övre gränsfrekvens } f_0 = \frac{6847}{2\pi} \text{ Hz} = 1089,7 \text{ Hz}$$


$$\Rightarrow \text{stiftid } t_r = \frac{0,35}{f_0} = \underline{\underline{0,32 \text{ ms}}}$$

6

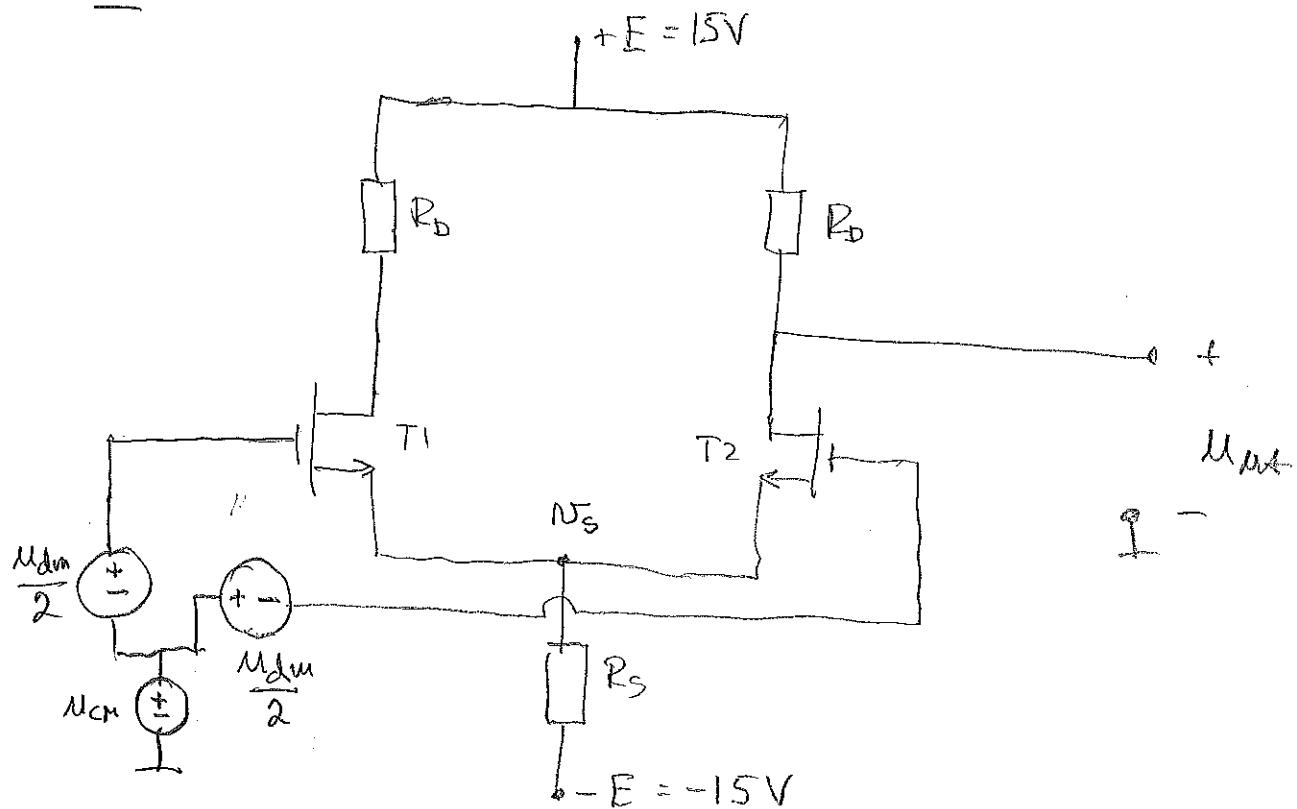

$$R_D = 10 \text{ k}\Omega \quad R_S = 3,3 \text{ k}\Omega \quad g_m = 10 \text{ mA/V}$$

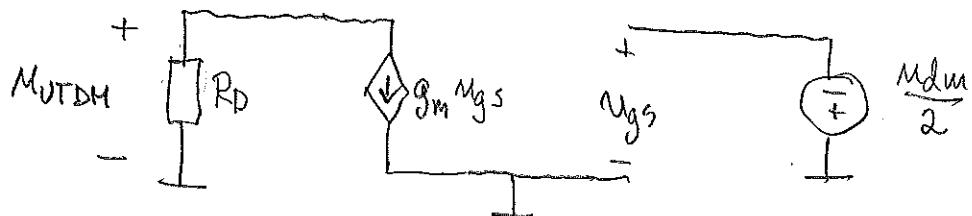DK : $U_{cm} = 0 \quad N_S = 0 \quad$ Betrachte T₂




$$M_{VTDH} = -g_m R_D N_S \quad ; \quad N_S = -\frac{U_{dm}}{2} \Rightarrow$$

$$M_{MT} = g_m R_D \cdot \frac{U_{dm}}{2} \Rightarrow$$

$$A_{dm} = \frac{M_{VTDH}}{M_{dm}} = \frac{g_m R_D}{2} = \underline{\underline{50 \text{ ggr}}}$$

CM : $U_{dcm} = 0$, Betrachtung T2

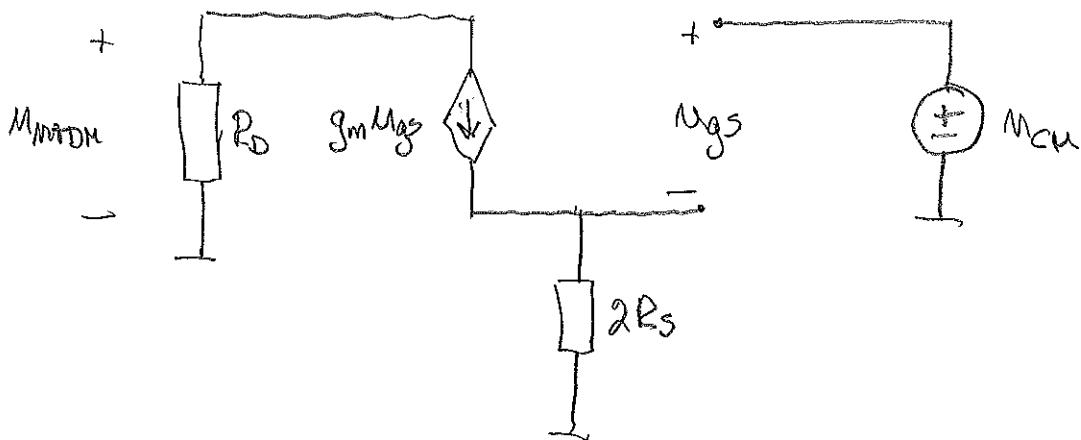

$$U_{dcm} = -g_m R_D U_{gs}$$

$$U_{CM} = U_{gs} + 2g_m R_S \cdot U_{gs} = (1 + 2g_m R_S) \cdot U_{gs} \Rightarrow$$

$$A_{CM} = \frac{U_{dcm}}{U_{CM}} = -\frac{g_m R_D}{1 + 2g_m R_S} = -1,49 \text{ ggr}$$

$$CMRR = 20 \cdot \log \left| \frac{A_{dcm}}{A_{CM}} \right| = 20 \cdot \log \frac{50}{1,49} = \underline{\underline{30,5 \text{ dB}}}$$