

i

1a) En varistor är en resistor vars resistans sjunker med ökad pålagd spänning

b) Aluminium elektrolyt kondensator
Tantal kondensator

c) Bronstens-, alkaliskt-, kvicksilver-batteri
Silveroxid-, Litium-, Zink/Luft - batteri

d) $F(s) = \frac{10^4}{s^2 + a \cdot s + 10^4}$ kritiskt dämpat \Rightarrow dubbel pol

$$\therefore s_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{a^2}{4} - 10^4}$$


$= 0 \Rightarrow a = \pm \sqrt{4 \cdot 10^4} = \left(\frac{+}{-}\right) 2 \cdot 10^2$

Svar: $a = 2 \cdot 10^2$ ger pol i högra hpl.

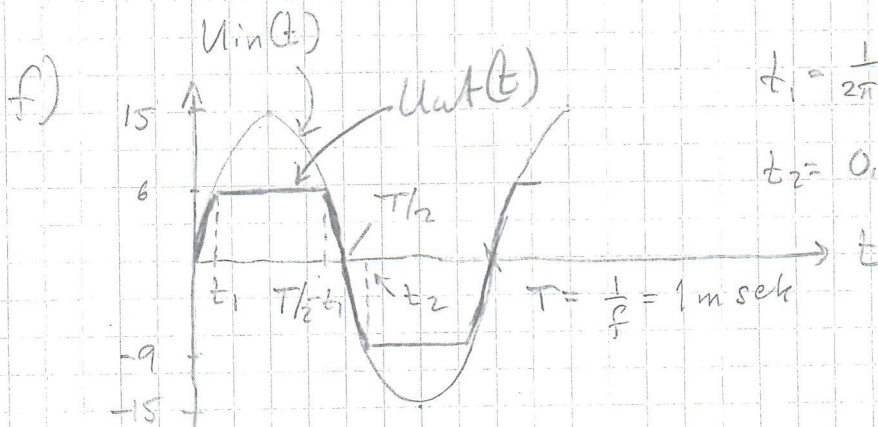e) $I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_t)^2$ $\left. \begin{array}{l} V_{GS} = 0 \Rightarrow I_m = \frac{k}{2} \cdot 4^2 \Rightarrow \\ k = 1 \text{ mA/V}^2 \end{array} \right\}$

$g_m = k (V_{GS} - V_t) = \sqrt{2k \cdot I_D}$

$\therefore g_m = \sqrt{2 \cdot 1 \text{ mA/V}^2 \cdot 2 \text{ mA}} = 2 \text{ mA/V}$




$t_1 = \frac{1}{2\pi \cdot k} \cdot \arcsin \frac{6}{15} \approx 0,066 \text{ ms}$

$t_2 = 0,5 \text{ ms} + \frac{1}{2\pi \cdot k} \cdot \arcsin \frac{9}{15} = 0,6 \text{ ms}$

$T = \frac{1}{f} = 1 \text{ ms}$

2

MKE 020828

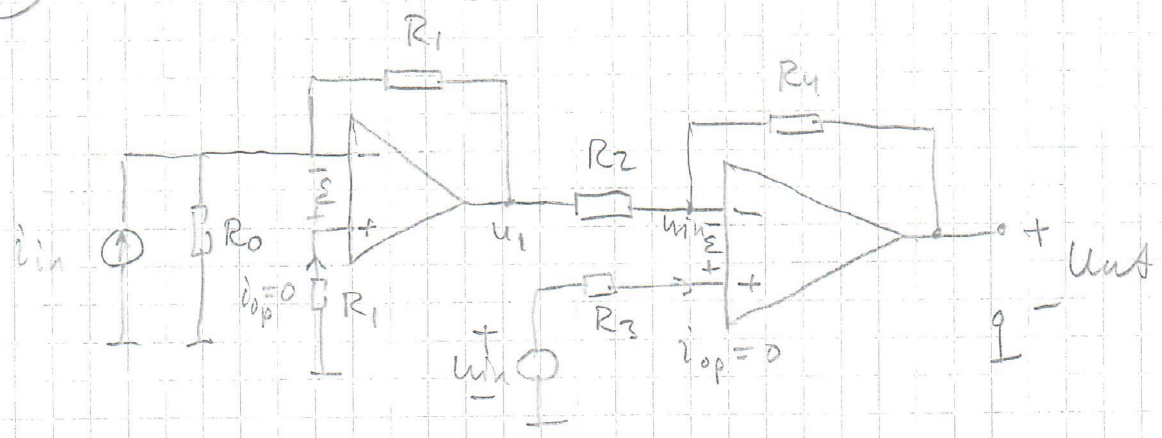

$$\varepsilon = 0$$


$$i_{in} = \frac{-u_1}{R_1}$$

$$\frac{u_1 - u_{in}}{R_2} + \frac{u_{out} - u_{in}}{R_4} = 0$$

$$-i_{in} \cdot R_1 \cdot R_4 - u_{in} \cdot R_4 + u_{out} \cdot R_2 - u_{in} \cdot R_2 = 0$$

$$u_{out} = \frac{i_{in} \cdot R_1 \cdot R_4}{R_2} + u_{in} \cdot \frac{R_2 + R_4}{R_2}$$

3

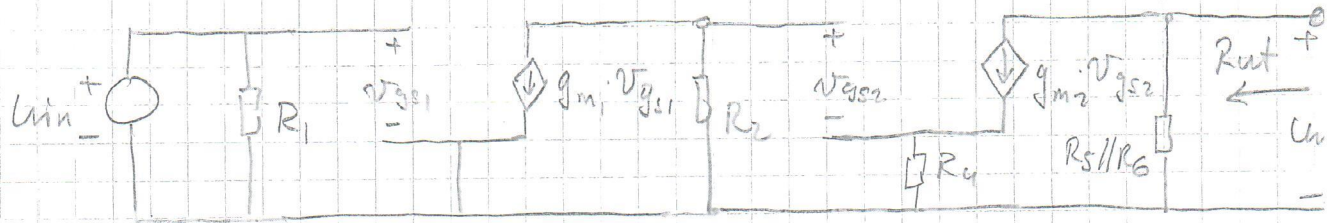

$$u_{in} = v_{gs1}$$


$$-g_{m1} \cdot v_{gs1} \cdot R_2 = v_{gs2} + g_{m2} \cdot v_{gs2} \cdot R_4$$

$$u_{out} = -g_{m2} \cdot v_{gs2} \cdot R_5 // R_6$$

$$\frac{u_{out}}{u_{in}} = \frac{-g_{m2} \cdot R_5 // R_6 \cdot v_{gs2}}{-(1 + g_{m2} \cdot R_4) v_{gs2} / (g_{m1} \cdot R_2)} = \frac{g_{m1} \cdot g_{m2} \cdot R_2 \cdot R_5 // R_6}{1 + g_{m2} \cdot R_4}$$

$$R_{ut} = R_5 // R_6$$

4.

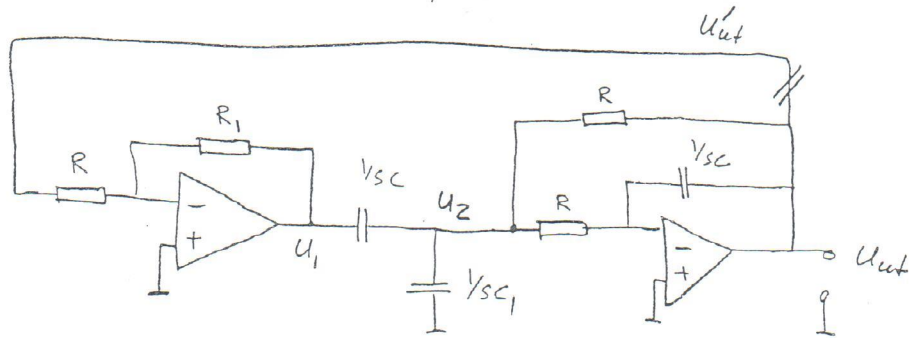

$$\begin{cases} \frac{U_2}{R} + U_{out} \cdot sC = 0 & \Rightarrow U_2 = -U_{out} \cdot sRC \\ \frac{U_{out}}{R} + \frac{U_1}{R_1} = 0 & \Rightarrow U_1 = -U_{out} \cdot \frac{R_1}{R} \\ (U_1 - U_2) sC + \frac{U_{out} - U_2}{R} - U_2 \cdot sC_1 - \frac{U_2}{R} = 0 \end{cases}$$

$$U_{out} \cdot \frac{sCR_1}{R} = U_{out} s^2 RC^2 + \frac{U_{out}}{R} + U_{out} sC + U_{out} s^2 RC C_1 + U_{out} \cdot sC$$

$$\text{Slingförst. } T = \frac{U_{out}}{U_{in}} =$$

$$= \frac{sCR_1}{s^2 R^2 C^2 + s^2 R^2 C C_1 + 2sRC + 1} = \frac{sCR_1}{s^2 R^2 C(C+C_1) + 2sRC + 1} =$$


$$= \{s=j\omega\} = \frac{j\omega R_1 C}{-\omega^2 R^2 C(C+C_1) + j\omega 2RC + 1} = 1$$

$$\underline{\underline{\text{Im}[T] = 0}} \Rightarrow -\omega^2 R^2 C(C+C_1) + 1 = 0, \quad C+C_1 = \frac{1}{\omega^2 R^2 C}$$


$$C_1 = \frac{1}{\omega^2 R^2 C} - C = \frac{1}{(2\pi \cdot 100)^2 (20 \cdot 10^3)^2 \cdot 50 \cdot 10^{-9}} - 50 \cdot 10^{-9} = \underline{\underline{77 \text{ nF}}}$$

$$\underline{\underline{\text{Re}[T] = 1}} \Rightarrow \frac{\omega R_1 C}{\omega 2RC} = 1 \Rightarrow R_1 = 2R = \underline{\underline{40 \text{ k}\Omega}}$$

5

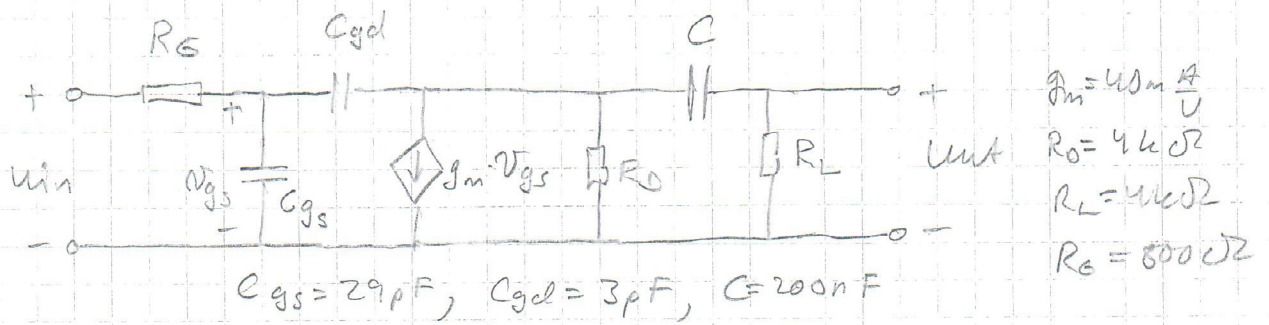

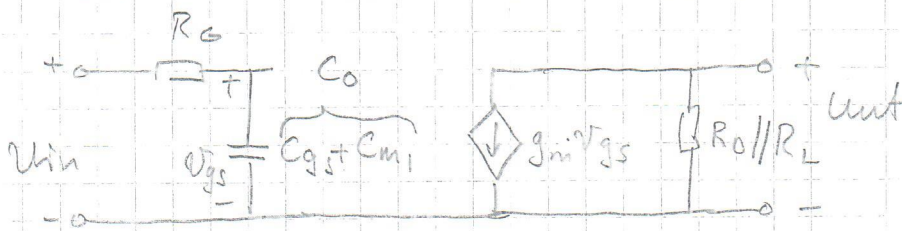Höga frekvenser $\frac{1}{\omega C} = 0$; Miller approx. $\Rightarrow \frac{1}{\omega C_{m2}} = 0$



$$k = \frac{U_{out}}{V_{gs}} = -g_m \cdot R_O \parallel R_L = -40 \text{ mA/V} \cdot 2 \text{ k}\Omega = -80 \text{ V/V}$$

$$C_{m1} = C_{gd}(1-k) = 243 \text{ pF}$$

$$C_O = C_{gs} + C_{m1} = 272 \text{ pF}$$


$$U_{out} = -g_m V_{gs} \cdot R_O \parallel R_L$$

$$V_{gs} = U_{in} \cdot \frac{1}{sC_O} \cdot \frac{1}{\frac{1}{sC_O} + R_G} = \frac{U_{in}}{1 + sC_O \cdot R_G}$$

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{-g_m \cdot R_O \parallel R_L}{1 + s/\omega_0} \quad \text{där } \omega_0 = \frac{1}{C_O R_G} = \frac{1}{272 \text{ p} \cdot 800} \approx 4,6 \text{ Mrad/s}$$

$$\underline{t_r} = 2,2 / \omega_0 = 479 \text{ nsek}$$

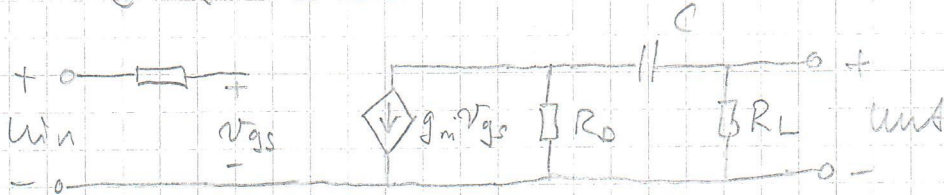Låga frekvenser $\frac{1}{\omega C} = \infty$



$$U_{in} = V_{gs}$$

$$U_{out} = -\frac{g_m V_{gs} \cdot R_O}{R_O + R_L + 1/sC} \cdot R_L$$

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{-g_m \cdot R_O \cdot R_L \cdot sC}{1 + sC(R_O + R_L)}$$


$$P_{rel} = \frac{\Delta t}{T} \cdot 100\% = \Delta t \cdot \omega_u \cdot 100 = \frac{0,1 \text{ ms} \cdot 100}{200 \text{ ns} \cdot (4 \text{ k} + 4 \text{ k})} = \frac{0,1}{2} \cdot \frac{1}{8 \text{ ms}} = 6,25\%$$

$$\Delta t = 0,1 \text{ mssek}$$

$$\omega_u = 625 \text{ rad/sek}$$

6

MKE020828

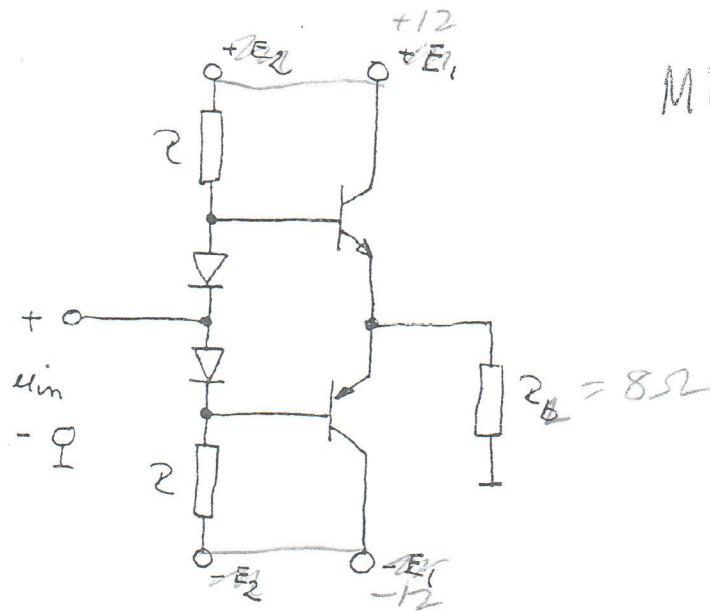

a)

$$P_{R_b \max} = \frac{\hat{I}^2 \cdot R_b}{2}$$

$$\frac{\hat{I}}{I} = \frac{E_1 - U_{CESat}}{R_b} = \frac{12 - 0.2}{8} = 1.48 \text{ A}$$

$$P_{R_b \max} = \frac{1.48^2 \cdot 8}{2} = 8.7 \text{ W}$$

$$P_{R_L \max} = \frac{E^2}{2R_L} = 9 \text{ W}$$

b)

$$P_{R_{b1}} = \frac{8.7}{2} \text{ W}$$

$$\frac{\hat{I}}{I} = \sqrt{\frac{P_{R_b} \cdot 2}{R_b}} = \sqrt{\frac{8.7}{8}} = 1.04 \text{ A}$$

$$\hat{I} = \frac{E}{\sqrt{2} R_L} = 1.06 \text{ A}$$

$$I_{med} = \frac{\hat{I}}{\pi} = \frac{1.04}{\pi} \text{ A}$$

$$I_{oc} = \frac{\hat{I}}{\pi} = 0.338 \text{ A}$$

$$P_{bat} = 2 \cdot I_{med} \cdot E_1 = 2 \cdot \frac{1.04}{\pi} \cdot 12 = 7.95 \text{ W} \quad P_{BAT} = 2 I_{oc} E = 8.10 \text{ W}$$

$$\eta = 100 \cdot \frac{P_{R_{b1}}}{P_{bat}} = 100 \cdot \frac{\frac{8.7}{2}}{7.95} = 54.7\%$$

$$\eta = \frac{P_{R_L}}{P_{BAT}} = 0.555$$

55.5%

Svar $P_{R_b \max} = 8.7 \text{ W}$, $\eta = 54.7\%$ da $P_{R_{b1}} = 4.35 \text{ W}$
