

TENTAMEN

KURSNAMN	Givare och don
PROGRAM: namn åk / läsperiod	Mekatronikingenjör Åk 2 / Lp 3
KURSBETECKNING	LEU 029
EXAMINATOR	Göran Hult
TID FÖR TENTAMEN	Torsdag 17 augusti 2017 kl 8.30 – 12.30
HJÄLPMEDDEL	Typgodkänd räknare Bifogad formelsamling
ANSV LÄRARER: namn telnr besöker tentamen kl	Göran Hult 070-5589009 Ungefär kl 9.30 och 11.30
DATUM FÖR ANSLAG av resultat samt av tid och plats för granskning	Tid för granskning meddelas på kurshemsida och via e-post
ÖVRIG INFORM.	Tentan omfattar 40p. Preliminära betygsgränser: 16/24/32 För att få full poäng på en uppgift ska beräkningar och motiveringar redovisas så att det är lätt att följa dem.


- G1. a) Vad menas med Halleffekt? (1p)
- b) Rita ett kretsschema som visar principen för 3-tråds resistansmätning i en Wheatstonebrygga. Förklara m h a schemat varför 3-tråds resistansmätning är bättre än 2-tråds resistansmätning. (2p)
- c) Vad är ett Venturirör? Rita en figur som visar ett Venturirör och förklara vad man mäter med ett Venturirör. (1p)
- d) Vilken typ av störningar reducerar man då man använder en skärmad kabel vars skärm är jordad i en ände. (1p)

- G2. Bryggan i schemat t.h. är bestyckad med en Pt-100-givare.


Bestäm givarens temperatur då $U = 74,0 \text{ mV}$.

$$R_0 = 100 \Omega$$

Räkna "exakt". (3p)

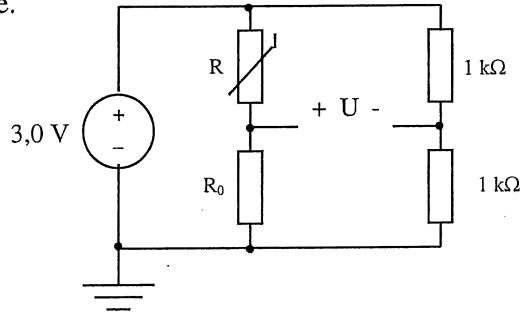


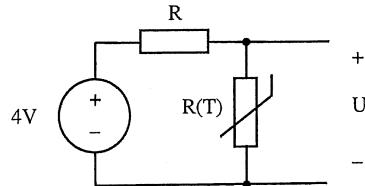- G3. I kretsen är $R(T)$ en termistor med $R_{25}=1,0 \text{ k}\Omega$ och $B=3528 \text{ K}$. Bestäm termistorns temperatur om $U = 1,2 \text{ V}$ och $R = 1,5 \text{ k}\Omega$. (3p)



- G4. En elektronisk våg för byggkranar består av en 40 cm lång rund stålstång med diameter 20 mm. Stångens övre del är kopplad till byggkranens vajrar och lasten hängs i stångens undre del. Se figur. På stångens nedre del är 2 töjningsgivare R_4 och R_3 limmade och mäter stångens töjning i längdrikningen. Givarna med givarfaktorn 2,09 sitter i en brygga enligt schemat nedan. Stången är gjord av stål med elasticitetsmodul 200 GPa.

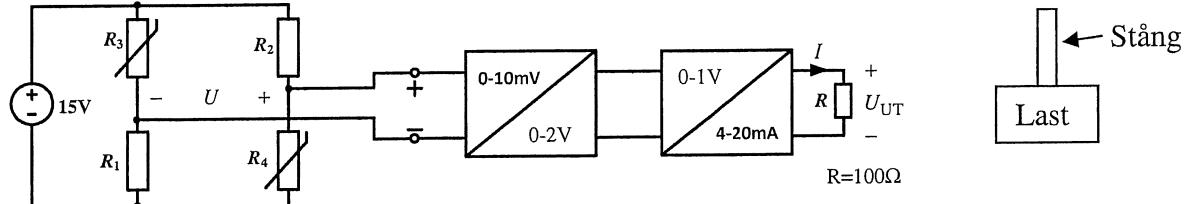
R_1 och R_2 är två inaktiva givare, detta för att kompensera för temperaturvariationer.



Bryggans obalansspänning U förstärks varefter den omvandlas till ström. Förfäktaren har mycket stor inresistans. I vila gäller $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 350 \Omega$.


Bestäm U_{UT} om lasten har massan 500 kg (4p)

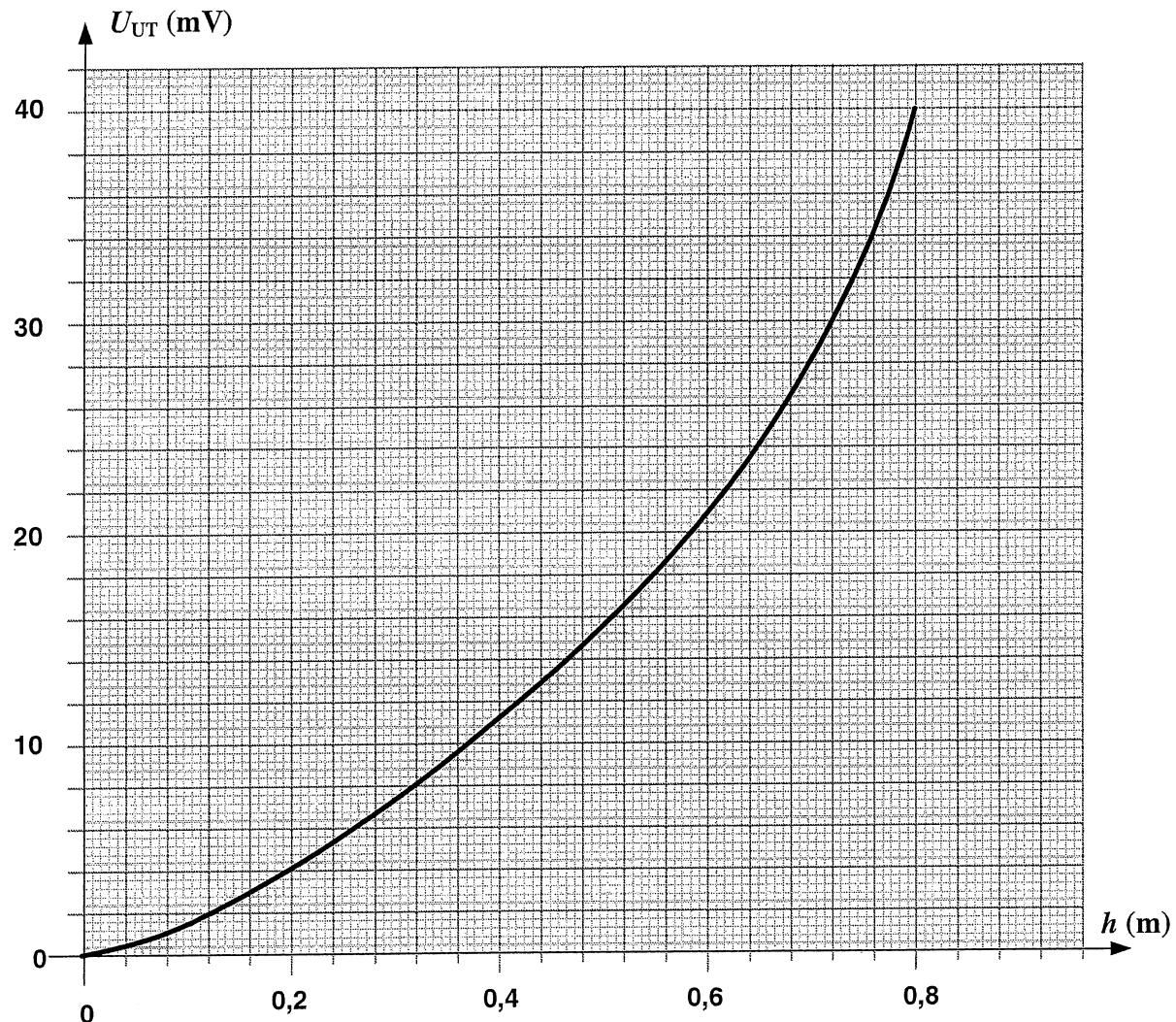- G5. En nivågivare ger en spänning U_{UT} som funktion av vätskenivån $0 \leq h \leq 0,8\text{m}$ enligt diagrammet nedan.
Bestäm givarens linjaritetsavvikelse (i %). Visa i diagrammet hur du räknat. 2p



- G6. Schemat visar en utrustning för mätning av temperatur med termoelement typ-T.
 Tabell för termoelement finns vid formelsamling.
 Termoelementet är anslutet till en brygga med en Pt100-givare vars temperatur är T_1 .
 Vid ett tillfälle är $T_1 = 50^\circ\text{C}$ och $T_2 = 86^\circ\text{C}$.

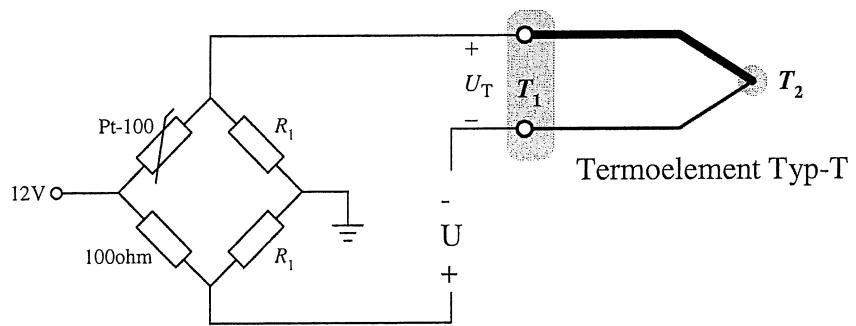
- a. Bestäm termo-spänningen U_T exakt med hjälp av bifogad tabell. 1p
 Termoelementet får alltså inte antagas vara linjärt!
- b. Antag nu att termoelementet är linjärt och bestäm R_1 så att bryggan fungerar som elektronisk ispunkt för termoelementet. 1p
- c. Bestäm U om R_1 väljs som beräknats i b-uppgiften?
 Antag linjärt termoelement. 1p






D 1.

Konstruera ett pneumatiskt schema som möjliggör följande funktion:

En pneumatisk cylinder går plus vid mekaniskt påverkan av A och B. Cylindern går minus vid man mekaniskt påverkan av C eller D. Här nedan finns en del olika pneumatiska komponenter som du kan använda i ditt schema som dom är eller modifierade. (Flera likadana kan naturligtvis användas.) (2p)

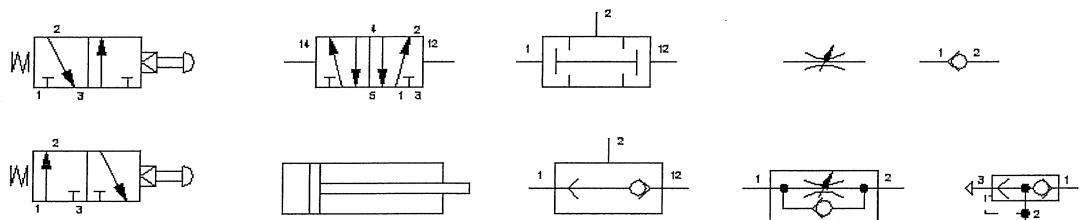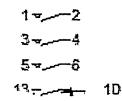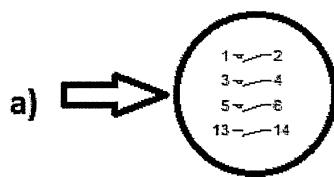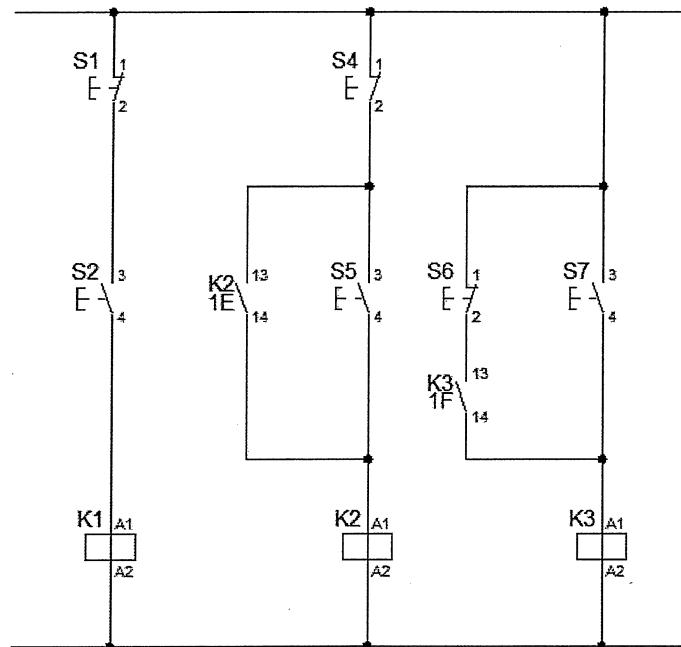**D 2.**


Vilken information ger de två inringade delarna a) resp b) av elschemat nedan. (2p)



D 3.

Tre resistorer på vardera 33Ω skall kopplas till ett trefasnät $3 \times 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$.

- a) Rita kopplingsschema för Y- respektive D-koppling av resistorerna till nätet. (1p)
 b) Bestäm effektutvecklingen i de båda fallen. (1p)

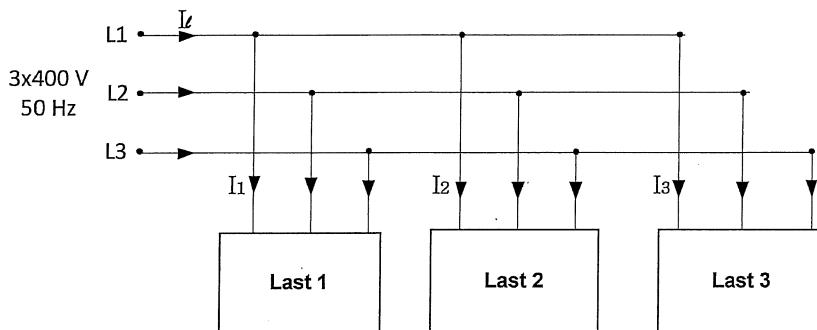D 4.

I schemat ovan finns tre laster kopplade till ett trefasnät där följande gäller:

Last1: Symmetrisk last. Aktiv effekt $P_1 = 73 \text{ kW}$, effektfaktor 1,0.

Last2: Symmetrisk last. Strömmen $I_2 = 82 \text{ A}$, Reaktiv effekt $Q_2 = 45 \text{ kvar(ind)}$.

Last3: 3 st D-kopplade lika stora kondensatorer som drar försumbar aktiv effekt men reaktiva effekten 38 kvar(kap).

- a) Bestäm strömmarna I_1 och I_3 om Last 3 ej är inkopplad.
 b) Bestäm strömmarna I_3 och I_1 om alla lasterna är inkopplade.

(4p)

D 5.

En kylvattencirkulationspump drivs av en permanentmagnetiserad likströmsmotor och belastas då med momentet $3,2 \text{ Nm}$ och håller då varvtalet 1860 rpm . Motorn matas med 24 V och drar vid denna belastning 31 A .

- a) Vilken är motorns verkningsgrad?
 b) Motorns lindningsresistans är $0,13 \Omega$. Vilket är därmed motorns ungefärliga startmoment?

(4p)

D 6.

Med hjälp av 4 st transistorer kan man styra en likströmsmotor i en sk H-bryggkoppling. Rita ett kopplingsschema för H-bryggan och förklara kort hur styrningen går till. (3p)

D 7.

Rita en typisk momentkurva för en kortsluten asynkronmotor dvs momentet som funktion av varvtalet. Antag att motorn har startmomentet 12 Nm , maxmomentet 42 Nm , märkmomentet 9 Nm samt märkvarvtalet 1380 rpm .

Beskriv också med hjälp av diagrammet hur man kan bestämma driftvarvtalet om motorn lastas med ett konstant moment på 5 Nm . (3p)

Formelsamling Givare

Wheatstonebrygga

Givare:

$$R = R_0 + \Delta R$$

1 aktiv givare:

$$U = \pm \frac{\Delta R}{4 \cdot R_0 + 2 \cdot \Delta R} \cdot E \approx \pm \frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta R}{R_0} \cdot E \quad \text{då} \quad \Delta R \ll R_0$$

2 aktiva givare:

$$U \approx \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R_0} \cdot E \quad \text{då} \quad \Delta R \ll R_0$$

4 aktiva givare:

$$U = \pm \frac{\Delta R}{R_0} \cdot E$$

Tecknet på U bestäms av bryggans koppling.

Motståndstermometer

$$R = R_0 \cdot (1 + \alpha T),$$

där

T = Temperatur i $^{\circ}\text{C}$

R_0 = Resistans vid 0°C

$\alpha = 3,85 \cdot 10^{-3} [\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}]$ för platina

$\alpha = 6,75 \cdot 10^{-3} [\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}]$ för nickel.


$\alpha = 4,33 \cdot 10^{-3} [\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}]$ för koppar.

Termoelement

$$U = E_{AB}(T_2, 0^{\circ}) - E_{AB}(T_1, 0^{\circ})$$

Med tabell

$$U = k \cdot (T_2 - T_1)$$

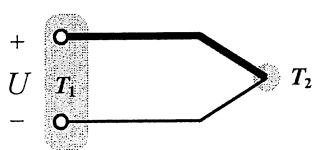

Linjär approximation där:

$$k = 42,5 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C} \quad \text{Typ T}$$

$$k = 53,7 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C} \quad \text{Typ J}$$

$$k = 41,0 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C} \quad \text{Typ K}$$

$$k = 6,43 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C} \quad \text{Typ R}$$

$$k = 27,7 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C} \quad \text{Typ N}$$

Termistor

$$R = R_{25} \cdot e^{B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298} \right)} \quad \text{där}$$

R_{25} = resistansen vid 25°C

T = Temperatur i K

B = konstant beroende av givaren

Elektronisk ispunkt med motståndstermometer

$$R_i = \frac{\alpha \cdot E}{k} \cdot R_0$$

Töjning

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{\sigma}{E} \quad \sigma = \frac{F}{A} \quad r = k_f \cdot \varepsilon \quad r = \frac{\Delta R}{R_0} \quad R = R_0 + \Delta R = R_0(1 + r)$$

Formelsamling Don

LIKSTRÖM:

$$R = \rho \cdot l / A$$

$$R_t = R_0 (1 + \alpha \cdot \Delta t) \quad R_t = R_0 (1 + \alpha \cdot (t_1 - t_0))$$

$$U = R \cdot I$$

$$P = U \cdot I = U^2 / R = R \cdot I^2$$

Seriekoppling $R_{\text{ers}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

Parallelkoppling $1/R_{\text{ers}} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$

ELEKTRISKA KONSTANTER:

$$\rho_{\text{Cu}} = 0,017 \Omega \text{ mm}^2 / \text{m} \quad \rho_{\text{Al}} = 0,027 \Omega \text{ mm}^2 / \text{m}$$

$$\alpha_{\text{Cu}} = 0,0043 \text{ 1/K} \quad \alpha_{\text{Al}} = 0,0042 \text{ 1/K}$$


VÄXELSTRÖM(1-fas):

$$X_L = \omega \cdot L \quad \omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

$$X_C = 1 / (\omega \cdot C)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$


$$U = Z \cdot I$$

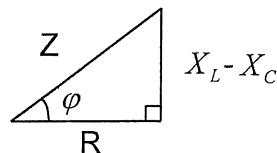

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$S = U \cdot I$$

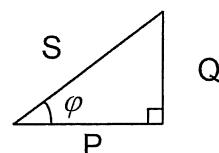

VÄXELSTRÖM(3-fas):


Totaleffekter i trefassystem

$$P = \sqrt{3} \cdot U_h \cdot I_l \cdot \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U_h \cdot I_l \cdot \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{3} \cdot U_h \cdot I_l$$

$$U_h = \sqrt{3} \cdot U_f$$

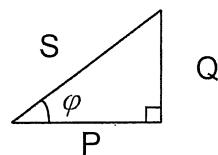

I D-koppling

$$I_l = \sqrt{3} \cdot I_{lf}$$

"Spänningssfall" i 3-fas: $\Delta U_h = \sqrt{3} (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi) \cdot I$

där R = resistans per fas

X = reaktans -"- -"-

φ = belastningens fasvinkel

Verkningsgrad: $\eta = P_{\text{ut}} / P_{\text{in}}$

Matematik

$$a = c \cdot \cos \varphi$$


$$b = c \cdot \sin \varphi$$

$$\tan \varphi = b/a$$


$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Cosinussatsen

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\alpha)$$

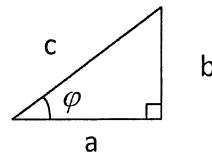

Transformatorn

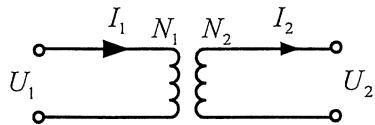


För den ideala transformatorn gäller

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

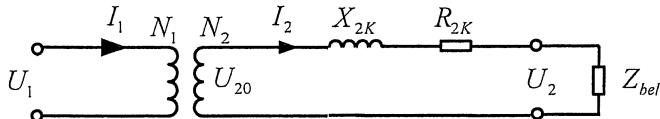Spänning beräkning vid belastad transformator. Är det en trefastransformator räknar man per fas.



$$U_{20} = U_1 \cdot N_2 / N_1 \quad U_2 = U_{20} - R_{2K} \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_{bel} - X_{2K} \cdot I_2 \cdot \sin \varphi_{bel}$$

U_{20} är primärspänningen omräknad till sekundärsidan

R_{2K} är kortslutningsresistansen på sekundärsidan

X_{2K} är kortslutningsreaktansen på sekundärsidan

φ_{bel} är belastningens fasvinkel

Transformatorformeln $U = 4,44 \cdot f \cdot N \cdot \hat{\Phi}$ där $\hat{\Phi} = \hat{B} \cdot A$

Likriktare

1-puls $U_{likmed} = \sqrt{2} \cdot U / \pi = 0,45 \cdot U$

2-puls $U_{likmed} = 2\sqrt{2} \cdot U / \pi = 0,90 \cdot U$

trefasmatning 3-puls $U_{likmed} = 3\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot U_f / 2\pi = 1,17 \cdot U_f$ 6-puls $U_{likmed} = 3\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot U_f / \pi = 2,35 \cdot U_f$

Roterande maskiner

$P_{mek} = M \cdot \omega$ där $\omega = 2 \cdot \pi \cdot n_2 / 60$ om varvtalet n_2 är givet i rpm

$n_s = 2 \cdot f \cdot 60 / p$ Synkront varvtal i rpm om p =maskinens poltal

Likströmsmaskinen (Approximativa samband)

Inducerad spänning $E = k_E \cdot \Phi \cdot n = k_{E2} \cdot I_M \cdot n$

Moment $M = k_M \cdot \Phi \cdot I_a = k_{M2} \cdot I_M \cdot I_a$

Spänningssamband $U_a = E + R_a \cdot I_a$ (motor) $U_a = E - R_a \cdot I_a$ (generator)

Varvtalssamband $n = (U_a - R_a \cdot I_a) / (k_E \cdot \Phi)$ $n = (U_a - R_a \cdot I_a) / (k_{E2} \cdot I_M)$

Asynkronmaskinen

Eftersläpning $s = (n_s - n_2) / n_s$

Rotorfrekvens $f_2 = s \cdot f_1$

Moment (allmänt) $M = k_1 \cdot U^2$ $M = k_2 \cdot s$ (Moment inom det approximativt linjära området)

Effektsamband $P_{in} = \sqrt{3} \cdot U_h \cdot I_l \cdot \cos \varphi$

$$P_{12} = M \cdot \omega_s \quad P_{Cu2} = P_{12} - P_2$$

där P_2 är axeleffekten, P_{12} luftgapseffekten, ω_s synkron vinkelhastighet, P_{Cu2} rotorns kopparförluster

Termoelementstabell, typ-T

Nedan följer en tabell över termoemk:n (i mV) för ett termoelement av typ T. Typ T består av koppar-konstantan¹ och används i intervallet -260°C till 390°C.

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-260	0,000	0,039	0,078	0,117	0,156	0,195	0,234	0,273	0,312	0,352
-10	0,391	0,431	0,470	0,510	0,549	0,589	0,629	0,669	0,709	0,749
-20	0,790	0,830	0,870	0,911	0,951	0,992	1,033	1,074	1,114	1,155
-30	1,196	1,238	1,279	1,320	1,362	1,403	1,445	1,486	1,528	1,570
-40	1,612	1,654	1,696	1,738	1,780	1,823	1,865	1,908	1,950	1,993
-50	2,036	2,079	2,122	2,165	2,208	2,251	2,294	2,338	2,381	2,425
-60	2,468	2,512	2,556	2,600	2,643	2,687	2,732	2,776	2,820	2,864
-70	2,909	2,953	2,998	3,043	3,087	3,132	3,177	3,222	3,267	3,312
-80	3,358	3,403	3,448	3,494	3,539	3,585	3,631	3,677	3,722	3,768
-90	3,814	3,860	3,907	3,953	3,999	4,046	4,092	4,138	4,185	4,232
-100	4,279	4,325	4,372	4,419	4,466	4,513	4,561	4,608	4,655	4,702
-110	4,750	4,798	4,845	4,893	4,941	4,988	5,036	5,084	5,132	5,180
-120	5,228	5,277	5,325	5,373	5,422	5,470	5,519	5,567	5,616	5,665
-130	5,714	5,763	5,812	5,861	5,910	5,959	6,008	6,057	6,107	6,156
-140	6,206	6,255	6,305	6,355	6,404	6,454	6,504	6,554	6,604	6,654
-150	6,704	6,754	6,805	6,855	6,905	6,956	7,006	7,057	7,107	7,158
-160	7,209	7,260	7,310	7,361	7,412	7,463	7,515	7,566	7,617	7,668
-170	7,720	7,771	7,823	7,874	7,926	7,977	8,029	8,081	8,133	8,185
-180	8,237	8,289	8,341	8,393	8,445	8,497	8,550	8,602	8,654	8,707
-190	8,759	8,812	8,865	8,917	8,970	9,023	9,076	9,129	9,182	9,235
-200	9,288	9,341	9,395	9,448	9,501	9,555	9,608	9,662	9,715	9,769
-210	9,882	9,876	9,930	9,984	10,038	10,092	10,146	10,200	10,254	10,308
-220	10,362	10,417	10,471	10,525	10,580	10,634	10,689	10,743	10,798	10,853
-230	10,907	10,962	11,017	11,072	11,127	11,182	11,237	11,292	11,347	11,403
-240	11,458	11,513	11,569	11,624	11,680	11,735	11,791	11,846	11,902	11,958
-250	12,013	12,069	12,125	12,181	12,237	12,293	12,349	12,405	12,461	12,518
-260	12,574	12,630	12,687	12,743	12,799	12,856	12,912	12,969	13,026	12,082
-270	13,139	13,196	13,253	13,310	13,366	13,423	13,480	13,537	13,595	13,652
-280	13,709	13,766	13,823	13,881	13,938	13,995	14,053	14,110	14,168	14,226
-290	14,283	14,341	14,399	14,456	14,514	14,572	14,630	14,688	14,746	14,804
-300	14,862	14,920	14,978	15,036	15,095	15,153	15,211	15,270	15,328	15,386
-310	15,445	15,503	15,562	15,621	15,679	15,738	15,797	15,856	15,914	15,973
-320	16,032	16,091	16,150	16,209	16,268	16,327	16,387	16,446	16,505	16,564
-330	16,624	16,683	16,742	16,802	16,861	16,921	16,980	17,040	17,100	17,159
-340	17,219	17,279	17,339	17,399	17,458	17,518	17,578	17,638	17,698	17,759