



Tenta elkröts EEM031 28/5-07

SVAR
LEONING


①

a) Ideal ledare resisterar inte
Verklig ledare har resistans

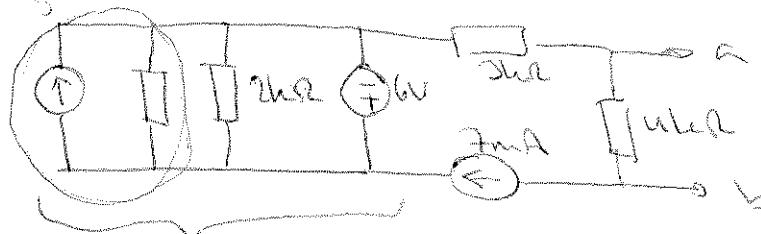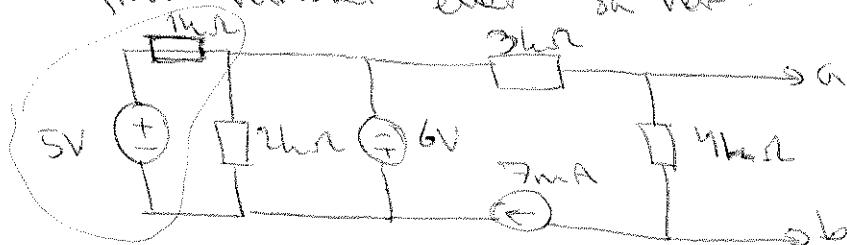b) Kan lösas på flera sätt, tex genom att
Beräkna U_2 i direkt & loggm att nollställa
hållarna eller genom flera hållningsförmåner
från vänster eller så här:



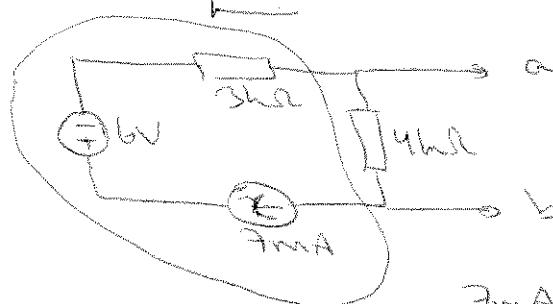
$$\Leftrightarrow U_2 = 6V \text{ (se bilen sid 46)}$$




$$\Leftrightarrow U_2 = 28V \text{ (se bilen sid 46)}$$

Svar:

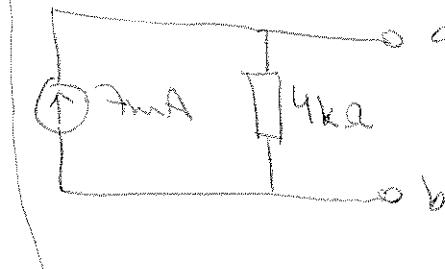

$$U_2 = 7 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^3 V = 28V$$

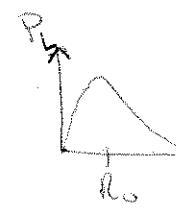g) Max effekt: $R_L = R_0$ ty  (kan visas genom att derivera $P_L(R_L)$ med R_L)

Max ström: $R_L = 0$ (R_0 kortsluts i Norton & all ström går genom R_L)

Max spänning: $R_L \rightarrow \infty$ (R_L tar hela u_e & ingen spänning blir över till R_0 i Thévenin)

$$\text{Thévenin: } u_e = (R_0 + R_L)i = 0$$

$$i = u_e / (R_0 + R_L) \quad u_e = (R_0 + R_L)i$$

$$R_L \text{ liten} \Rightarrow i \text{ stor} \quad R_L \text{ stor} \Rightarrow u_e \text{ stor}$$

d) 1 ideal resistans utvecklas effekt.

1 ideal kap./ind. utvecklas ingen effekt eftersom den effekt som mottas en hert stund senare lämnas tillbaka.

e) $Z_L = Z_0^*$ \Rightarrow de reaktiva delarna för utvändiga.

② a) Kond: magnetiskt fält

Spole: elektriskt fält

b) Kond: som ett avbrott ($i = 0$) ($i = C \frac{du}{dt} = C \cdot 0 = 0$)

Spole: som en kortslutning ($u = 0$) ($u = L \frac{di}{dt} = L \cdot 0 = 0$)

c) Best $u(0)$: KVL med C som avbrott: $4 - i \cdot (5 \cdot 10^3) = 0$

$$\Rightarrow i_0 = 0,8 \text{ mA} \Rightarrow u(0) = 2 \cdot 10^3 \cdot 0,8 \cdot 10^{-3} = 1,6 \text{ V}$$


$$\text{Best } u(t>0): \left. \begin{array}{l} \text{KVL: } u - R \cdot i = 0 \\ i = -C \frac{du}{dt} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{du}{dt} + \frac{1}{RC} u = 0$$

$$\text{Ansätt } u(t) = k_1 + k_2 e^{-t/\tau} \text{ m } \tau = RC = 10$$


$$t \rightarrow \infty \Rightarrow u(t) = k_1 \text{ & } u(t) = 0 \Rightarrow k_1 = 0$$

$$t = 0 \Rightarrow u(0) = k_2 = 1,6 \text{ V}$$
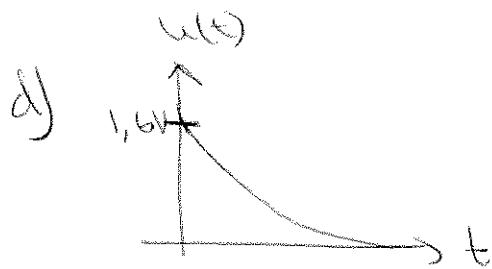
$$\text{Svar: } u(t) = 1,6 e^{-0,1t} \text{ V}$$



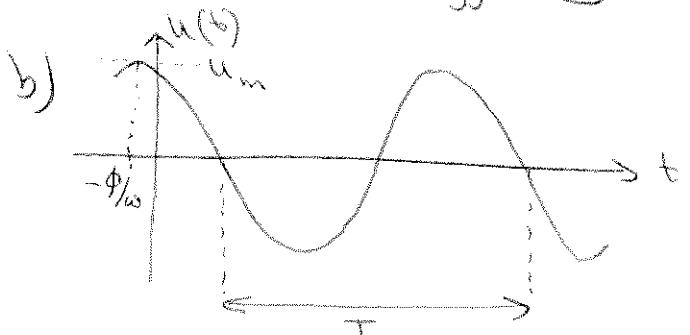- ③ a) Likhetsläm: batteri
Växelström: rörelse




U_m : amplitud, maxvärde
 ω : vinkelfrekvens
 $\omega = 2\pi/T$
 ϕ : fasvinkel

$$y) C \parallel R_2 = R_2 / (1 + j\omega R_2 C_2)$$

$$\text{KVL: } \left\{ \begin{array}{l} U_{in} - \left(R_1 + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \right) I = U_{out} = 0 \\ U_{in} - R_2 I = 0 \end{array} \right.$$
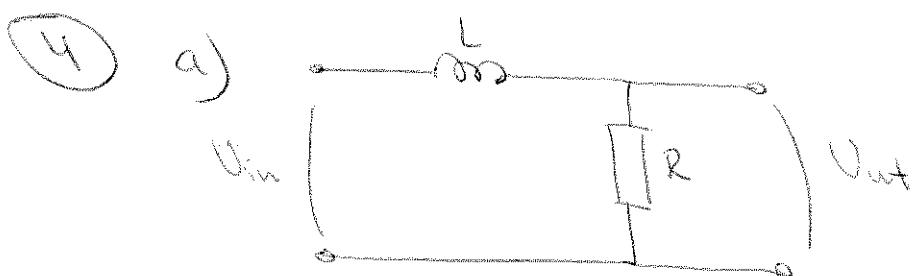
$$\Rightarrow \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{-R_2 / R_1}{1 + j\omega R_2 C_2}$$



$$b) \text{KVL: } \left\{ \begin{array}{l} U_{in} - (j\omega L + R) I = 0 \\ U_{out} = R \cdot I \end{array} \right.$$



$$\Rightarrow \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{1}{(1 + j\omega L / R)}$$

$$y \quad \omega_0 = 1/Rc \Rightarrow H(j\omega) = \frac{j\omega/\omega_0}{1+j\omega/\omega_0}$$

$$\omega \ll \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) = j\omega/\omega_0 \text{ striger } 20 \text{ dB/decade}$$

$$\omega \gg \omega_0 \Rightarrow H(j\omega) = \frac{j\omega/\omega_0}{j\omega/\omega_0} = 1$$

$$|H|_{dB} = 20 \cdot 10 \log(1) = 0 \text{ dB}$$

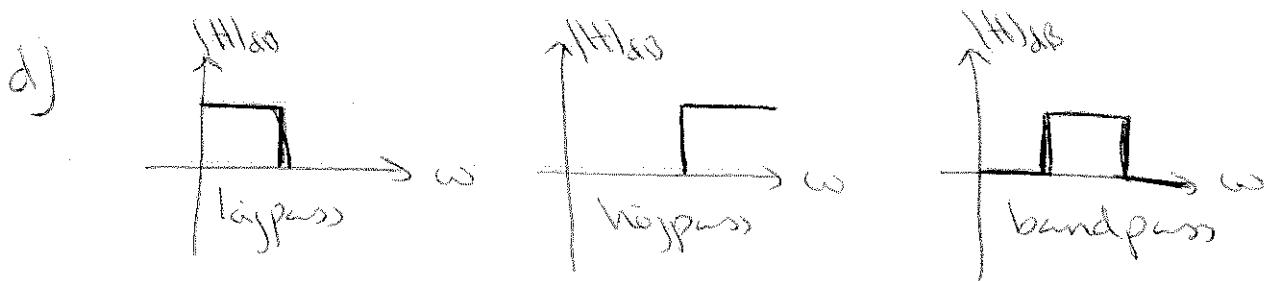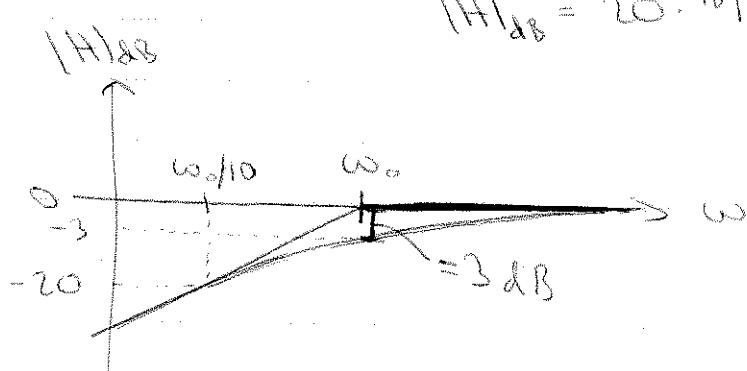

e) Hög Q \Rightarrow smalt frekvensspår som stårss
igenom; kretsen är selektiv.

Låg Q \Rightarrow fler frekvenser stårss igenom

⑤ a) Järn = bra magnetisk ledare

b) Transformer impedanser:

$$Z_1 = \left(\frac{10}{1}\right)^2 \cdot 5 \cdot 10^3 \Omega = 500 \cdot 10^3 \Omega$$

$$Z_2 = 3 \cdot 10^3 + Z_1 = 503 \cdot 10^3 \Omega$$


$$Z_3 = \left(\frac{1}{10}\right)^2 Z_2 = \frac{503}{100} \cdot 10^3 \Omega = 5030 \Omega$$

$$I_o = V_o/Z_3 = 39,5 \text{ mA}$$

$$I_o N_1 - I_A N_2 = 0 \Rightarrow I_A = + \frac{N_1}{N_2} I_o = 7,95 \text{ mA}$$

$$I_A N_3 + I_N_4 = 0 \Rightarrow I_N = - \frac{N_3}{N_4} I_A = 79,5 \text{ mA}$$
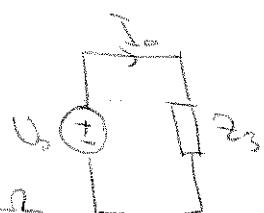
$$V = 5 \cdot 10^3 \cdot 79,5 \cdot 10^{-3} = 398 \text{ V}$$



$$R_m = \frac{l}{A \cdot 10^3}$$

4) Strömmen transformeras först ner & sen upp.
Spänningen transformeras upp & sen ner.

Används för att leda ström långt, effekt-
förhöjninga ställs före vägen. Högspänningstransformatorer.