

$$\textcircled{1} \quad a) \quad R_2 = |Z_{il}| = \sqrt{(10M)^2 + \left(\frac{0-15,5}{1000}\right)^2}$$

b & c) se lösning.

d) Magnetflödet = noll


El. flödet =  $Q_{bt} = -2 \text{ nC}$   $\frac{dn}{dt}$  i området,  
då negativt.

Effektflödet = noll


ingen netto transport av energi genom

$$\textcircled{2} \quad a) \quad E = \frac{U}{d} = \underline{5000 \text{ V/m}}, \quad B = \frac{\mu I}{b} \approx \underline{1,26 \mu\text{T}}$$

$$I = \frac{U}{R}$$

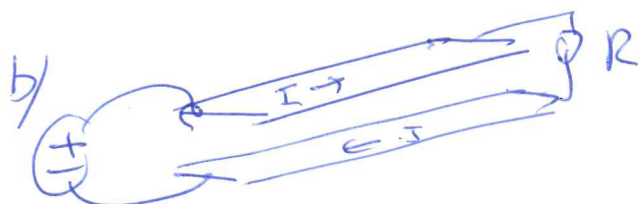


vy in i ingången:

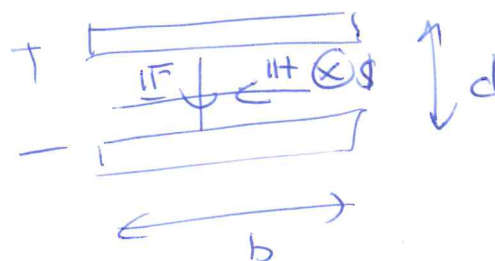

c)  $E \approx 0$  utan för plattorna (lika <sup>stora</sup> men motriktad)

3) a)

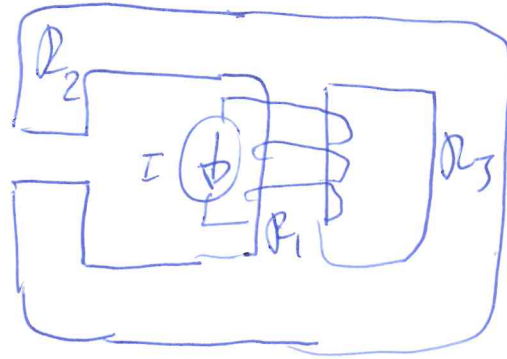

b/  $N \cdot I = R_{tot} \cdot \phi$   
 $\uparrow$   
 total magnetic resistance &  $R_1$

$$R_{tot} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \approx 3,727 \cdot 10^5 \text{ V/A}$$

$$\Rightarrow \phi_1 \approx \frac{1,833 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}{1,34 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}} \Rightarrow H_1 = \frac{B_1}{\mu} = \frac{\phi_1 / A}{\mu} \approx \frac{214}{\mu} \text{ A/m}$$


$\mu = 1000 \cdot \mu_0$

4) a)  $\left. \begin{matrix} U_{IN} = 9V \\ U_{OUT} = 15V \end{matrix} \right\} \Rightarrow \text{step-up converter}$

$$\frac{U_{OUT}}{U_{IN}} = \frac{1}{1-\delta} \Rightarrow \delta = 0,4, \quad T = \frac{1}{f_{sw}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ s}$$

$$|\Delta i_L| = \frac{\delta \cdot T \cdot U_{IN}}{L} \Rightarrow L \approx \underline{\underline{2,40 \mu H}}$$

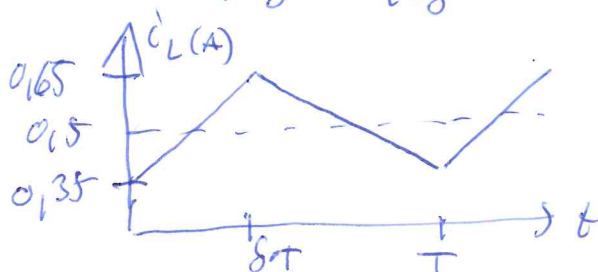b/  $i_{L,med} = \frac{I_{OUT}}{1-\delta} = \frac{U_{OUT}/R}{1-\delta} = 0,5 \text{ A}$



$$\textcircled{5} \text{ a) } |A_{uf}| = g_m \cdot R_D = k \cdot (U_{GSQ} - U_T) \cdot R_D \Rightarrow U_{GSQ} \approx 4,08 \text{ V}$$

$\uparrow$   
 $10^{24/120} \approx 15,85$

$$U_{GSQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD} \Rightarrow R_1 \approx \underline{\underline{220 \text{ k}\Omega}}$$

$$\text{b) } R_{ut} = R_D = \underline{\underline{270 \Omega}}$$

$$\text{c) } \dot{I}_D = I_{DQ} + \dot{I}_d$$

$\uparrow$                        $\uparrow$   
 Arbeitspunkt      sinusförmige Ströme

$$I_{DQ} = \frac{k}{2} (U_{GSQ} - U_T)^2 \approx 28,7 \text{ mA} \approx 29 \text{ mA}$$

$$\hat{I}_d \approx \frac{\hat{u}_{ut}}{R_D} \approx 5,9 \text{ mA} \approx 6 \text{ mA}$$

∴ cosinusförmige Variation mit Amplitude 6 mA, geringe mittlere Leistung  $P_D \approx 29 \text{ mW}$ .

RITA GRAF...

$$\textcircled{6} \text{ a) } \omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC_{tot}}} \Rightarrow C_{tot} = \frac{1}{(2\pi f_r)^2 L}$$

$$C_{tot} = C_i + C \Rightarrow C_i = -C + C_{tot} = \begin{cases} 4 \text{ nF} & \text{fall 1} \\ 10 \text{ nF} & \text{fall 2} \end{cases}$$

b) Resonanz  $\Rightarrow$  Kollan "ser" erbert  $R$  &  $R_{\text{last}}$

$R = R_{\text{last}} \Rightarrow$  deler spänning, höllten ven.

$$\Rightarrow P_{\text{last}} = \frac{1}{2} \frac{(U_{\text{kollan}}/2)^2}{R_{\text{last}}} = \underline{\underline{20 \text{ mW}}}$$

c)  $u_L = L \frac{di}{dt} \Rightarrow u_L = j\omega L \cdot I$

resonans:  $I = \frac{U_{\text{kollan}}}{R + R_{\text{last}}} = 0,02 \text{ A}$

$$\Rightarrow u_L = j 2\pi f \cdot 4,7 \cdot 10^{-3} \cdot 0,02 \quad (\text{komplexa spän})$$

$$\Rightarrow \text{amplituden är } 2\pi f \cdot 4,7 \cdot 10^{-3} \cdot 0,02 = \begin{cases} 17,7 \text{ V fall 1} \\ 11,8 \text{ V fall 2} \end{cases}$$

---